

# Calcolatori Elettronici A

## a.a. 2008/2009

**RETI LOGICHE:  
RETI COMBINATORIE**

*Massimiliano Giacomin*

# Reti combinatorie

## DEFINIZIONE

- Una rete combinatoria è un circuito elettronico in grado di '*calcolare*' *in modo automatico funzioni binarie di una o più variabili binarie*
- Le **uscite** di una rete combinatoria dipendono unicamente dai **valori di ingresso**

## ELEMENTI COSTITUTIVI

- un gruppo di elementi attivi: le **porte logiche**
- collegati fra loro da elementi passivi: **linee**
  - di ingresso: solo un'estremità collegata all'ingresso di una porta
  - di uscita: solo un'estremità è collegata all'uscita di una porta
  - di circuito: collegano l'uscita di una porta con l'ingresso di una diversa porta

## Specifiche del comportamento di una rete combinatoria

- Significa specificare per ogni uscita una *funzione booleana*

$$f(x_0, \dots, x_{n-1})$$

$$f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$$

- Esistono due modi per specificare una funzione booleana:


- *tabella di verità*

- elenca, per ognuna delle  $2^n$  possibili combinazioni (dei valori) degli ingressi, il valore corrispondente della funzione

- *espressione booleana*:

- utilizzando operatori logici, esprime il legame tra le variabili di uscita (corrispondenti alle uscite) e le variabili di ingresso (corrispondenti agli ingressi)

## Rete combinatoria come “scatola nera”

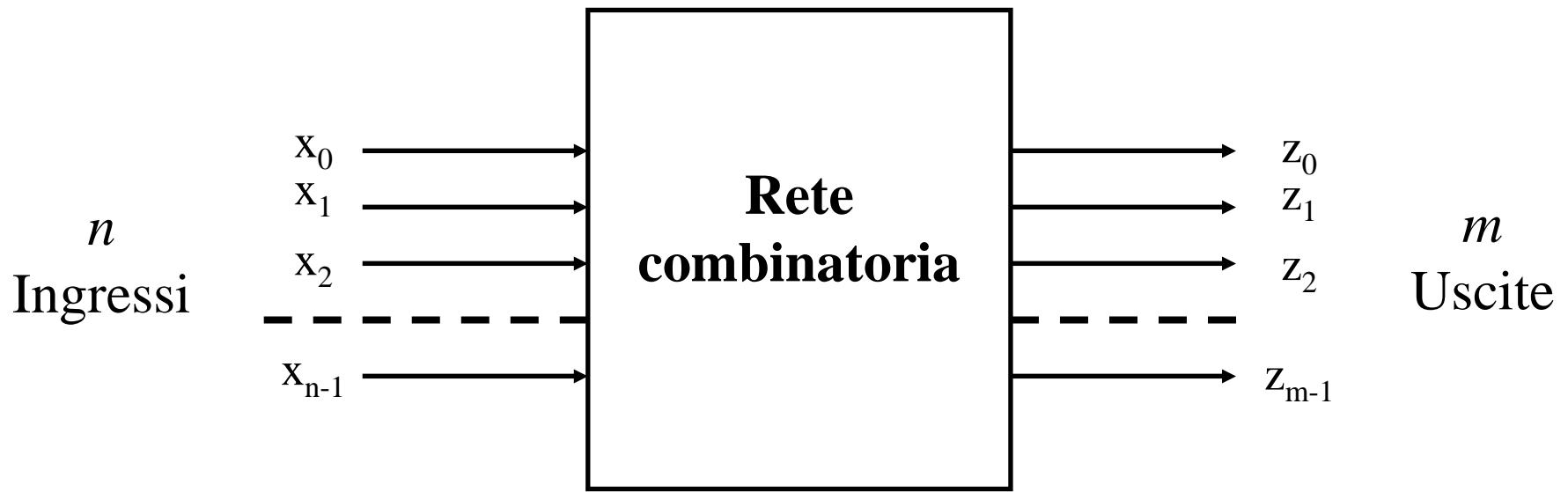

Il comportamento della rete è descritto da:

- tabella di verità ( $n$  ingressi,  $m$  colonne per le uscite)
- $m$  espressioni booleane in  $n$  variabili

## ESEMPI DI TABELLE DI VERITA'

$x_1$	$x_0$	$x_1 \bullet x_0$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

**AND**

$x_1$	$x_0$	$x_1 + x_0$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

**OR**

$x$	$\bar{x}$
0	1
1	0

**NOT**

## ESEMPI DI TABELLE DI VERITA'

$x_1$	$x_0$	$\overline{x_1 \bullet x_0}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

**NAND**


$x_1$	$x_0$	$\overline{x_1 + x_0}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

**NOR**

Dato  $n$ ,  $2^{2^n}$  funzioni booleane di  $n$  variabili

## Esempio con $n = 2$
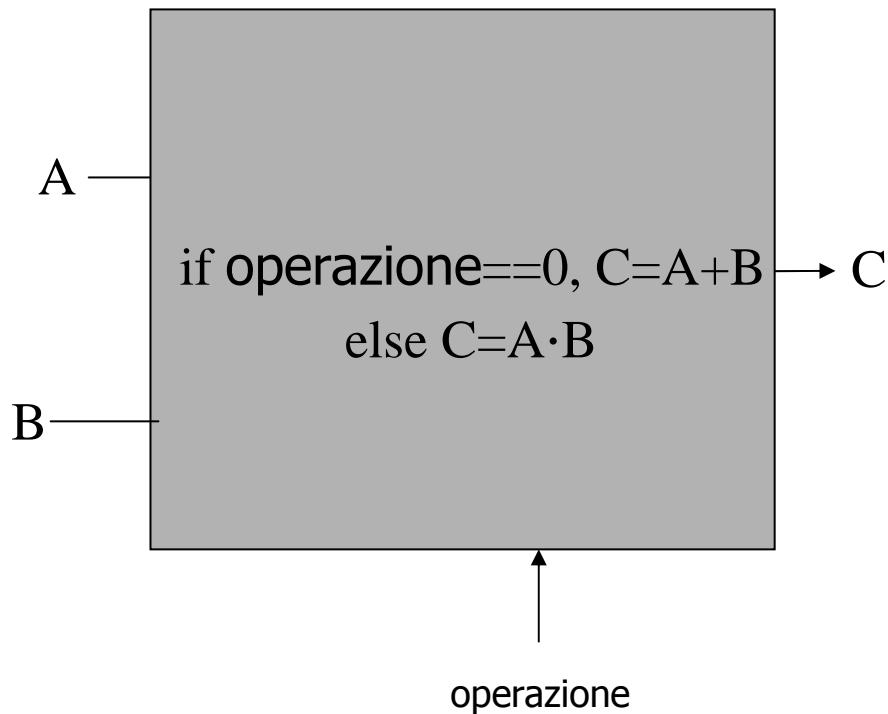
## ESEMPIO DI SPECIFICA DI UNA RETE COMBINATORIA CON TABELLA DI VERITA'



<i>operazione</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

## Espressioni (formule) booleane


1. Le **costanti 0 e 1** e le **variabili** (simboli a cui possono essere associati i valori 0 e 1) sono espressioni booleane
2. Se  $E$ ,  $E_1$  ed  $E_2$  sono espressioni booleane lo sono anche  $(E_1+E_2)$ ,  $(E_1 \cdot E_2)$  e  $(\overline{E})$
3. Non esistono altre espressioni oltre a quelle che possono essere generate da un numero finito di applicazioni delle regole 1 e 2

### ESEMPI

- $((x_1+x_2) \cdot x_3)$
- $((x_1 \cdot x_2) + (x_3 \cdot (x_4+x_5)))$

NB: come nelle espressioni aritmetiche,  $\cdot$  ha priorità su  $+$
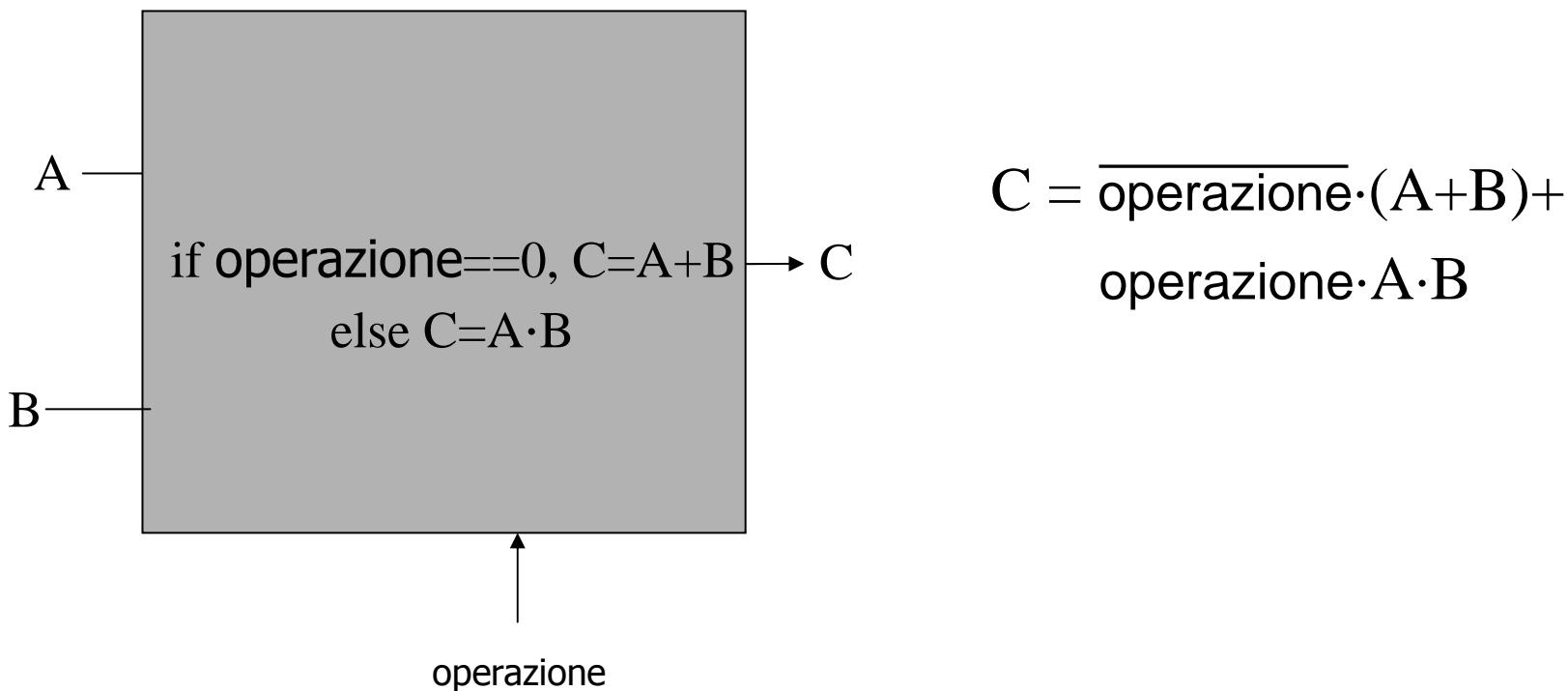
## ESEMPIO DI SPECIFICA DI UNA RETE COMBINATORIA CON ESPRESSIONE BOOLEANA



## Algebra di Boole

- E' lo **strumento matematico** usato per lo studio delle reti combinatorie espresse mediante formule booleane
- E' un particolare tipo di algebra che include:
  - un insieme di supporto **A** (l'insieme **{0,1}** nel ns caso)
  - degli operatori binari: **AND** ( $\cdot$ ) e **OR** ( $+$ )
  - un operatore complemento: **NOT** ( $\neg$ )
- Gli operatori soddisfano certe **proprietà** che si deducono da un insieme di **assiomi**

## Assiomi e alcune proprietà dell'Algebra di Boole

		<b>Forma AND</b>	<b>Forma OR</b>
Assiomi	Commutatività	$AB = BA$	$A+B = B+A$
	Distributività	$A+BC=(A+B)(A+C)$	$A(B+C)=AB+AC$
	Identità	$1A = A$	$0+A = A$
	Inverso	$A\bar{A} = 0$	$A+\bar{A} = 1$
<i>dualità</i>			
Proprietà	Elem. nullo	$0A = 0$	$1+A = 1$
	Idempotenza	$AA = A$	$A+A = A$
	Assorbimento	$A(A+B) = A$	$A+AB=A$
	Associatività	$(AB)C = A(BC)$	$(A+B)+C = A+(B+C)$
	De Morgan	$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A+B} = \overline{A} \overline{B}$

# Tabelle di verità e proprietà dell'Algebra di Boole: Esempio

$$\text{Proprietà di De Morgan: } \overline{x_1 x_0} = \overline{x_1} + \overline{x_0}$$

$x_1$	$x_0$	$x_1 x_0$	$\overline{x_1 x_0}$	$\overline{x_1}$	$\overline{x_0}$	$\overline{x_1} + \overline{x_0}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0



Usare l'algebra di Boole per dimostrare  
l'equivalenza fra formule booleane: alcuni esempi

- $x_1x_2 + x_1\overline{x}_2x_3 = x_1(x_2 + \overline{x}_2x_3)$
- $x_1 + x_2 + x_2x_3 + \overline{x}_2x_3 = x_1 + x_2 + x_3(x_2 + \overline{x}_2) = x_1 + x_2 + x_3$
- $x_1x_2 + x_1x_2x_3 + x_1x_2 = x_1x_2 + x_1x_2x_3 = x_1x_2(1 + x_3) = x_1x_2$

## Espressioni e funzioni booleane

- Ad una espressione booleana di  $n$  variabili corrisponde un'**unica** funzione booleana di  $n$  variabili (cioè una tabella)
- Viceversa, ad una funzione booleana di  $n$  variabili corrispondono **infinite** espressioni booleane di  $n$  variabili (cioè se partiamo da una tabella scopriamo che vi sono infinite espressioni tra loro equivalenti)
  - Alcuni esempi: vedi lucido precedente
  - Altri esempi: vedi lucido seguente

## Rappresentazioni canoniche

- Tra le diverse espressioni booleane equivalenti corrispondenti a una stessa funzione se ne individuano due, chiamate:
  - Forma canonica disgiuntiva (o “**somma di prodotti**”)
  - Forma canonica congiuntiva (o “**prodotto di somme**”)
- Nel seguito, faremo ampio uso della prima

## Esempio: forma canonica disgiuntiva di una funzione booleana a 3 variabili

$x_2$	$x_1$	$x_0$	$f(x_0, x_1, x_2)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$\begin{aligned} f = & \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ & + x_2 \bar{x}_1 x_0 \end{aligned}$$

# Mintermini

- **mintermine**: funzione booleana che assume il valore 1 in corrispondenza di una e una sola configurazione degli ingressi

Esempio con 3 variabili

$\bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$	$m_0$	(000)
$\bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0$	$m_1$	(001)
$\bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0$	$m_2$	(010)
$\bar{x}_2 x_1 x_0$	$m_3$	(011)
$x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$	$m_4$	(100)
$x_2 \bar{x}_1 x_0$	$m_5$	(101)
$x_2 x_1 \bar{x}_0$	$m_6$	(110)
$x_2 x_1 x_0$	$m_7$	(111)

# Forma canonica disgiuntiva “somma di prodotti”

*Quindi, la formula precedente*

$$f = \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0$$

*si può scrivere come*

$$f = \mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_2 + \mathbf{m}_5$$

# SINTESI DI RETI LOGICHE COMBINATORIE

- Finora abbiamo parlato di come specificare il comportamento di una rete combinatoria, senza preoccuparci di “come è fatta”
- A questo livello, “come è fatta” una rete logica significa “da quali porte logiche è fatta” e come queste sono collegate
- **Sintesi**: data una funzione logica, come progettare una rete combinatoria che la calcola?
- Vedremo come sintetizzare una rete:
  - utilizzando una combinazione di porte logiche
  - utilizzando PLA (Programmable Logic Array)
  - utilizzando una ROM (Read Only Memory)

# SINTESI DI RETI LOGICHE COMBINATORIE

- Finora abbiamo parlato di come specificare il comportamento di una rete combinatoria, senza preoccuparci di “come è fatta”
- A questo livello, “come è fatta” una rete logica significa “da quali porte logiche è fatta” e come queste sono collegate
- **Sintesi**: data una funzione logica, come progettare una rete combinatoria che la calcola?
- Vedremo come sintetizzare una rete:
  - utilizzando una combinazione di porte logiche
  - utilizzando PLA (Programmable Logic Array)
  - utilizzando una ROM (Read Only Memory)

Per progettare una rete combinatoria:

1. Individuare le **variabili** di ingresso e di uscita e la **tabella di verità**
2. Derivare dalla tabella una **espressione booleana** (ad esempio quella in forma canonica disgiuntiva) per ognuna delle  $m$  linee di uscita
3. Costruire la **rete** combinatoria associata alle  $m$  espressioni booleane

## Esempio: funzione di maggioranza

$x_2$	$x_1$	$x_0$	$f(x_0, x_1, x_2)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


$n = 3$  ingressi

$m = 1$  uscite

$$\begin{aligned} f(x_0, x_1, x_2) = & \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0 \\ & + x_2 x_1 \bar{x}_0 + x_2 x_1 x_0 \end{aligned}$$


**Attenzione: la formula  $f$  si può semplificare!**

## Sintesi della funzione di maggioranza

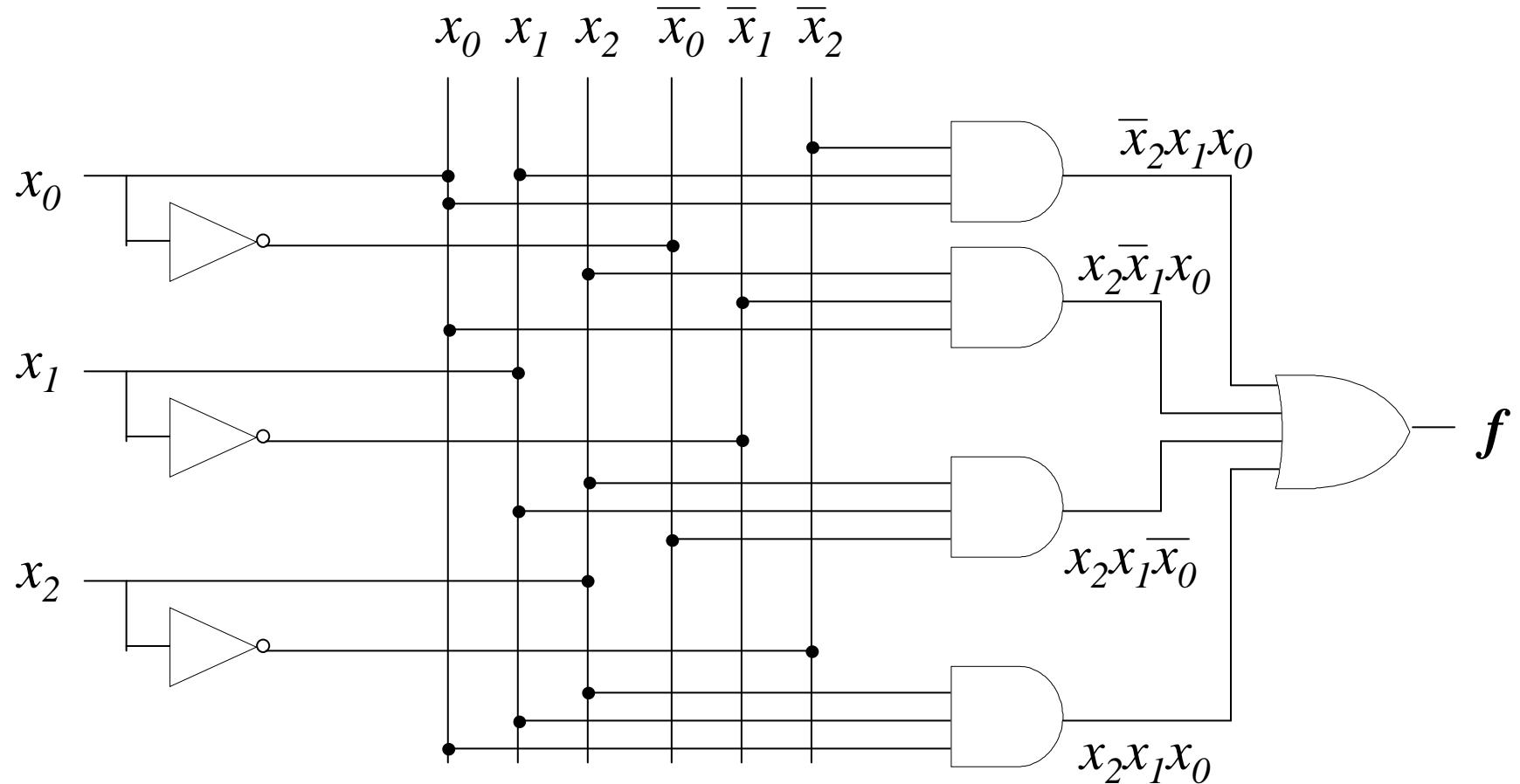

Nota: porte a  $k > 2$  ingressi

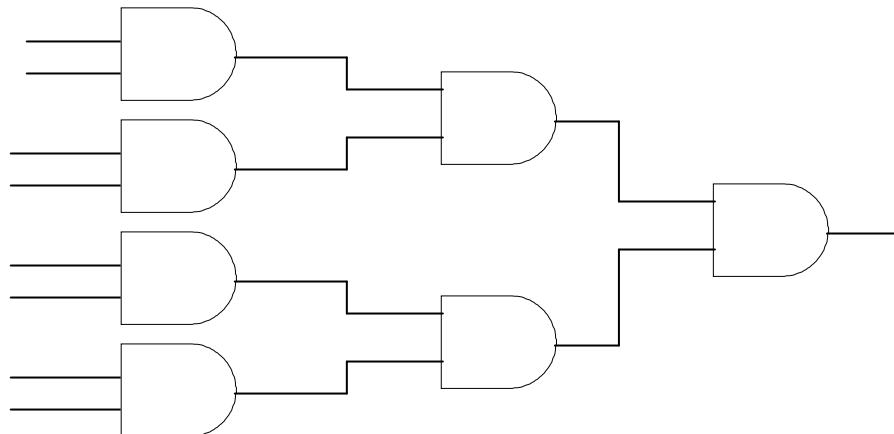- Come visto nell'es. precedente spesso è preferibile disporre di **porte con un numero arbitrario k di ingressi**
- Se si hanno a disposizione solo **porte a 2 ingressi**, le porte a  $k$  ingressi vengono realizzate tramite alberi binari di porte a 2 ingressi




*Funzione AND con 8 linee di ingresso realizzata con porte AND a 2 ingressi*

## Sintesi utilizzando solo porte NAND o NOR


- Come visto, qualunque rete combinatoria (funzione logica) può essere sintetizzata con sole porte AND, OR, NOT
- Si può dimostrare che tutte le funzione logiche possono essere realizzate con un solo tipo di porta logica, a patto che comprenda un'inversione: queste porte vengono dette **universali**
- Spesso la tecnologia (livello circuitale) mette a disposizione solo una porta invertente:
  - NAND** (porta AND con uscita invertita)
  - NOR** (porta OR con uscita invertita)

Dimostriamo che NAND e NOR sono universali...

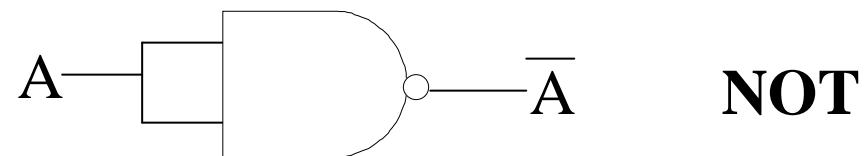
## Porte NOT, AND, OR usando solo porte NAND



NOT

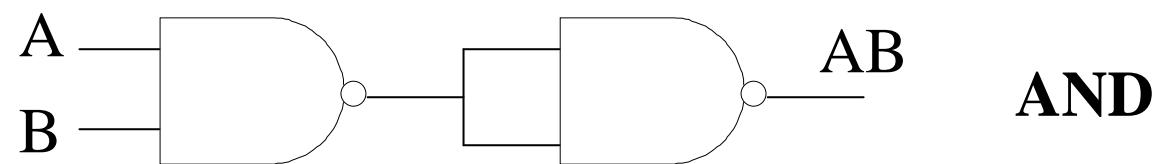


AND

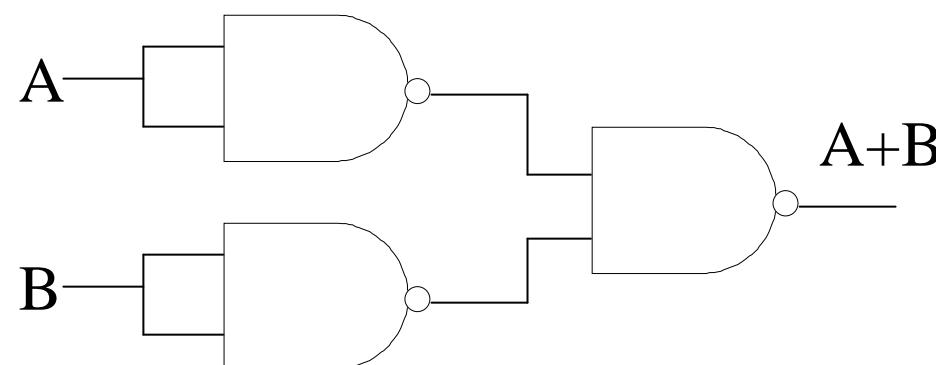

OR



$$\begin{aligned} A+B &= \overline{\overline{A+B}} \\ &= \overline{\overline{A}\overline{B}} \end{aligned}$$
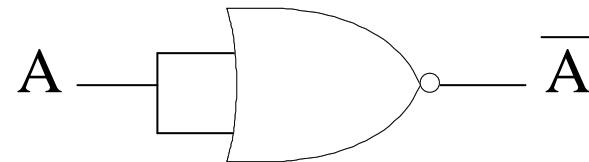
# Porte NOT, AND, OR usando solo porte NOR





**NOT**

**AND**

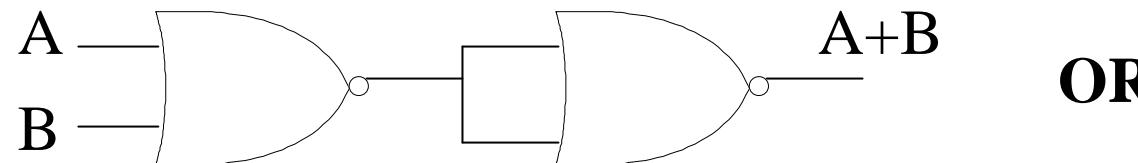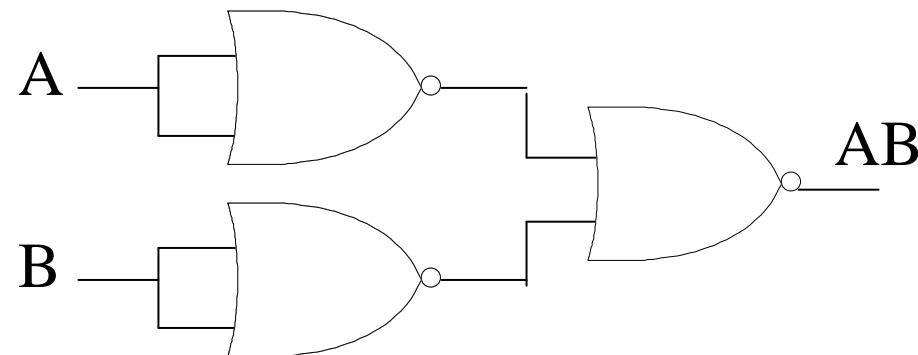

**OR**


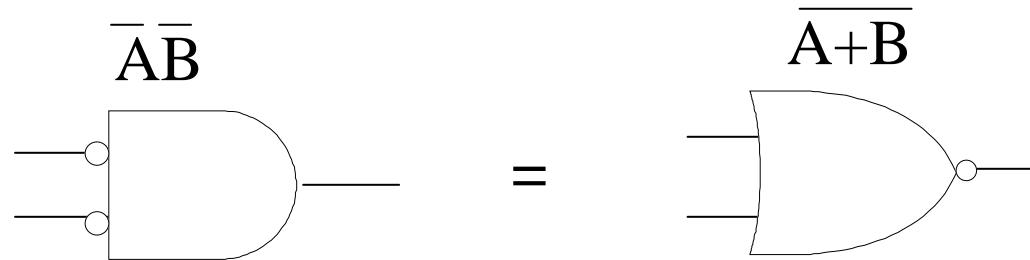
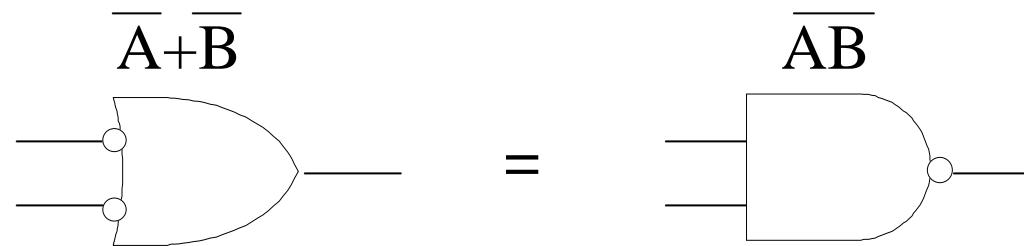
## Equivalenze grafiche (per ricondursi a NAND o NOR)



NB: oppure si possono usare le proprietà dell'algebra booleana  
(in particolare la proprietà di De Morgan)




Es: la funzione XOR con porte NAND

$A$	$B$	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 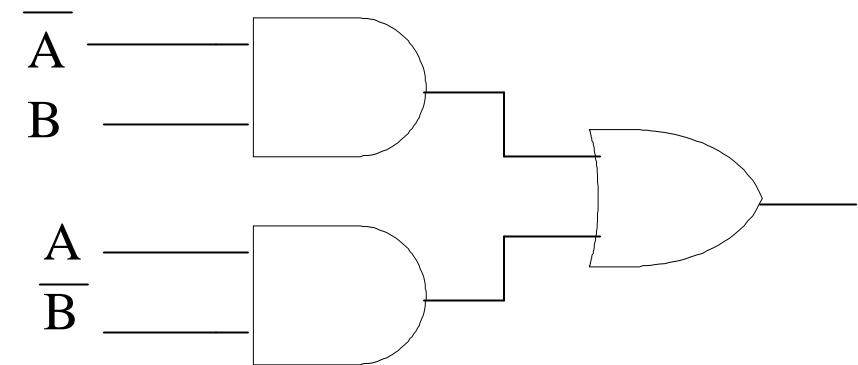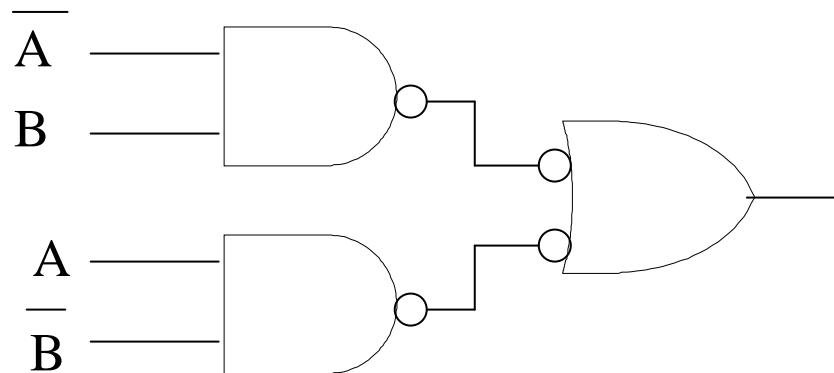

## Es: la funzione XOR con porte NOR

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

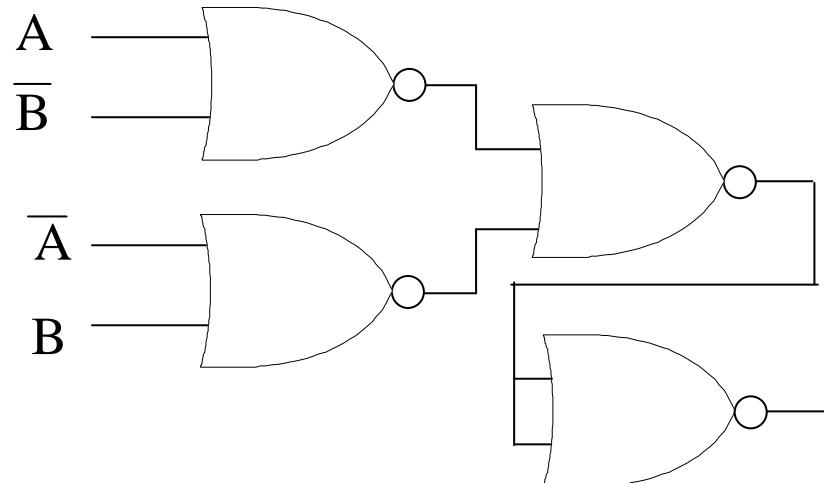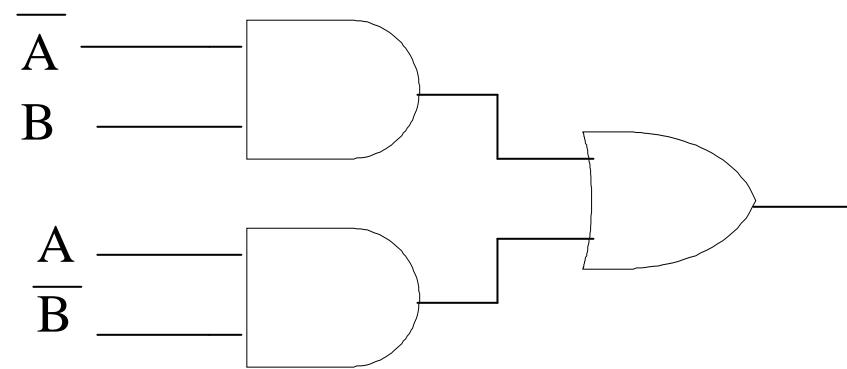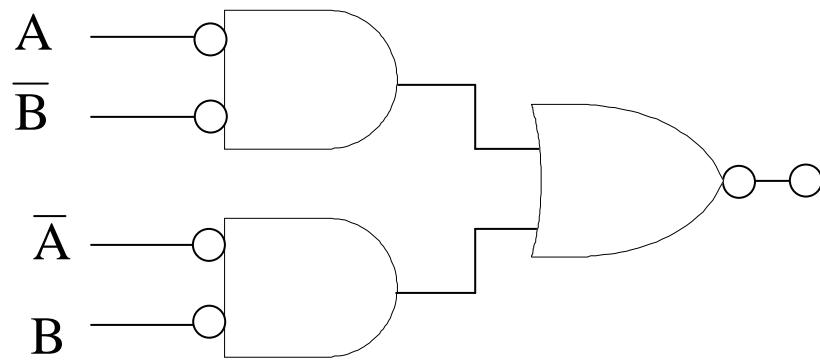

**Attenzione alle variabili negate!!!**

## Minimizzazione (cenni)

- Data una funzione da realizzare: derivare l'espressione "minima":
  - l'espressione che porta ad una realizzazione con il numero minimo di elementi di calcolo
  - dipende dalla tecnologia
- Esistono tecniche di minimizzazione (mappe di Karnaugh, metodo di Quine-McCluskey, ecc.)
- In pratica, si usano tool automatici di minimizzazione:
  - dalla specifica (linguaggio di descrizione dell'hardware)
  - all'implementazione (fino a livello del layout)

NOI: abbiamo a disposizione le proprietà dell'algebra booleana

## Condizioni di indifferenza

- Può accadere che:
  - per alcune configurazioni di ingresso qualsiasi valore delle uscite vada bene
  - alcune configurazioni di ingresso non si presentino mai e quindi per queste qualsiasi valore delle uscite va bene
- I valori delle uscite per queste configurazioni vengono chiamati **valori di indifferenza** e indicati con **x** oppure **d**
- I valori di indifferenza possono giocare un ruolo nella minimizzazione della funzione
- Esempio: **codifica BCD** (Binary Coded Decimal):
  - rappresenta le **cifre decimali** mediante gruppi di **4 bit**...
  - ... con 4 bit si ottengono **16** configurazioni di ingresso ma ne bastano **10** per rappresentare i numeri da 0 a 9

## Esempio della codifica BCD

Cifra decimale rappresentata	Codifica binaria			
	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
	1	0	1	0
	1	0	1	1
	1	1	0	0
	1	1	0	1
	1	1	1	0
	1	1	1	1

*Vogliamo  $f=1$  per i multipli di 3 escluso lo 0*

# Esempio della codifica BCD

Cifra decimale rappresentata	Codifica binaria				$f$
	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$	
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	x
	1	0	1	1	x
	1	1	0	0	x
	1	1	0	1	x
	1	1	1	0	x
	1	1	1	1	x

# Uso delle condizioni di indifferenza per la minimizzazione

- I valori della funzione corrispondenti alle condizioni di indifferenza possono essere considerati 0 o 1, ciò permette di semplificare le espressioni


Cifra decimale rappresentata	Codifica binaria				$f$
	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$	
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	x
	1	0	1	1	x $\leftarrow$ a
	1	1	0	0	x
	1	1	0	1	x $\leftarrow$ b
	1	1	1	0	x $\leftarrow$ c
	1	1	1	1	x $\leftarrow$ d

$$\begin{aligned}
 f &= \bar{b}_3 \bar{b}_2 b_1 b_0 + \bar{b}_3 b_2 b_1 \bar{b}_0 + b_3 \bar{b}_2 \bar{b}_1 b_0 = \\
 &\quad (e) \qquad \qquad \qquad (f) \qquad \qquad \qquad (g) \\
 &= \bar{b}_2 b_1 b_0 + b_2 b_1 \bar{b}_0 + b_3 b_0 \\
 &\quad (e+a) \qquad (f+c) \qquad (g+a+b+d)
 \end{aligned}$$
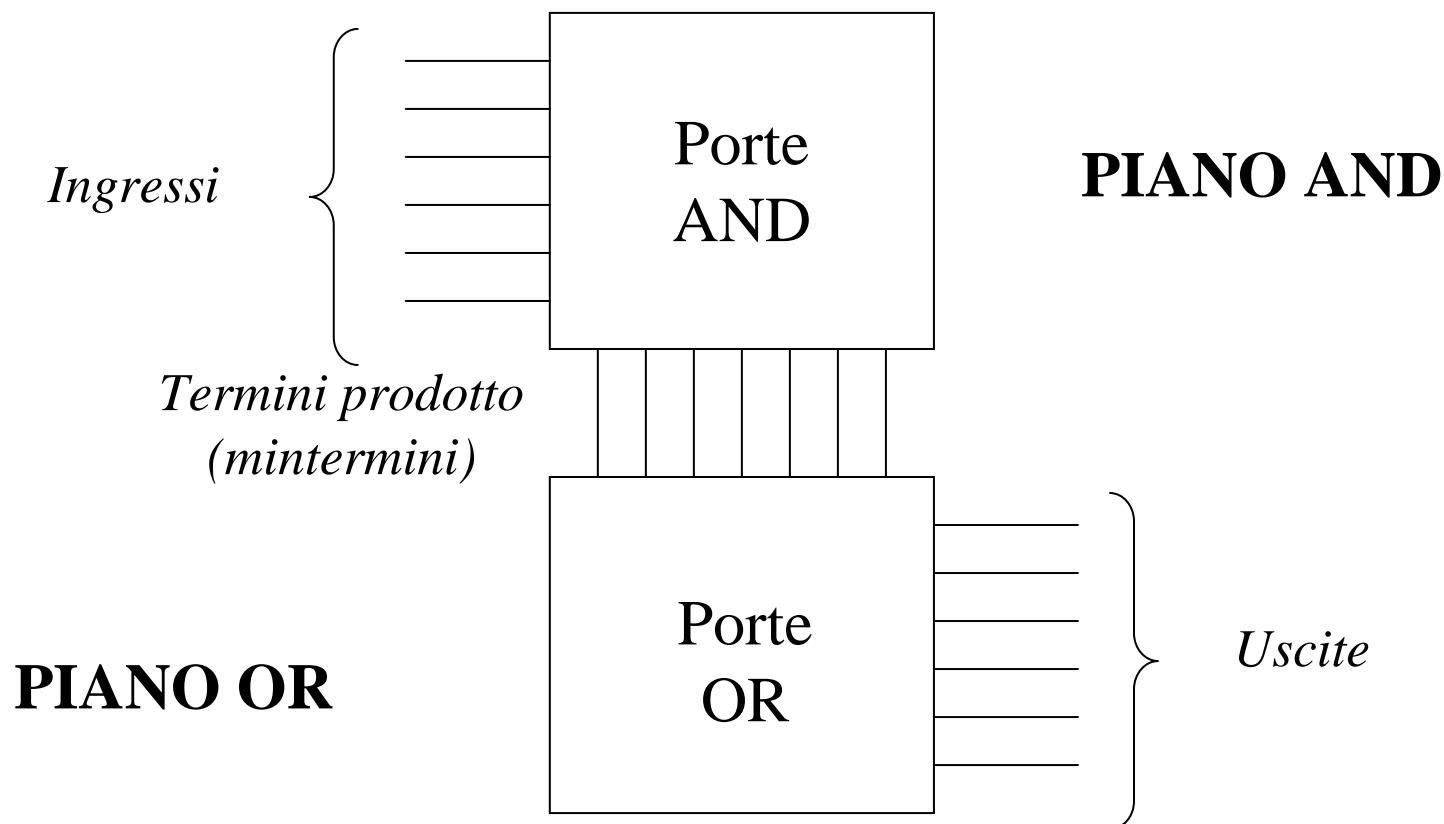
# SINTESI DI RETI LOGICHE COMBINATORIE

- Finora abbiamo parlato di come specificare il comportamento di una rete combinatoria, senza preoccuparci di “come è fatta”
- A questo livello, “come è fatta” una rete logica significa “da quali porte logiche è fatta” e come queste sono collegate
- **Sintesi**: data una funzione logica, come progettare una rete combinatoria che la calcola?
- Vedremo come sintetizzare una rete:
  - utilizzando una combinazione di porte logiche
  - utilizzando PLA (Programmable Logic Array)
  - utilizzando una ROM (Read Only Memory)

- **PLA**: tecnologia di implementazione che permette di realizzare direttamente funzioni logiche a partire da una tabella di verità (logica strutturata)




**Dimensione:**  $n * P + P * m$

# Esempio di PLA

$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z_1$	$z_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1


$$z_0 = \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0 + x_2 x_1 x_0$$
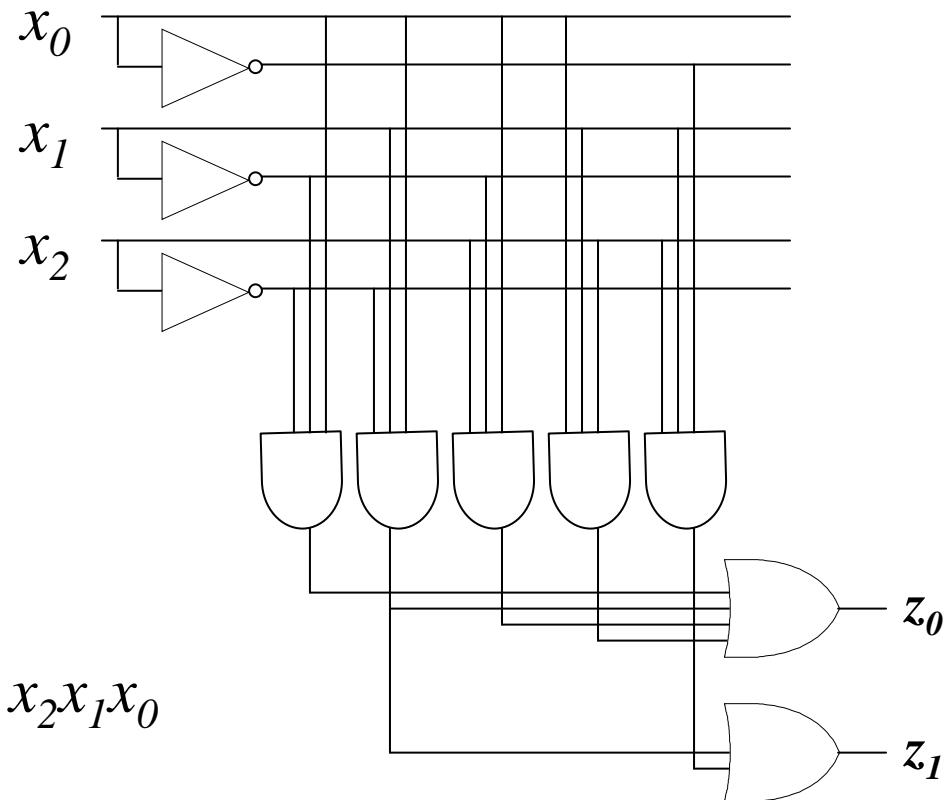
$$z_1 = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 x_1 \bar{x}_0$$



- 5 AND per i mintermini necessari
- 2 OR perché 2 sono le uscite
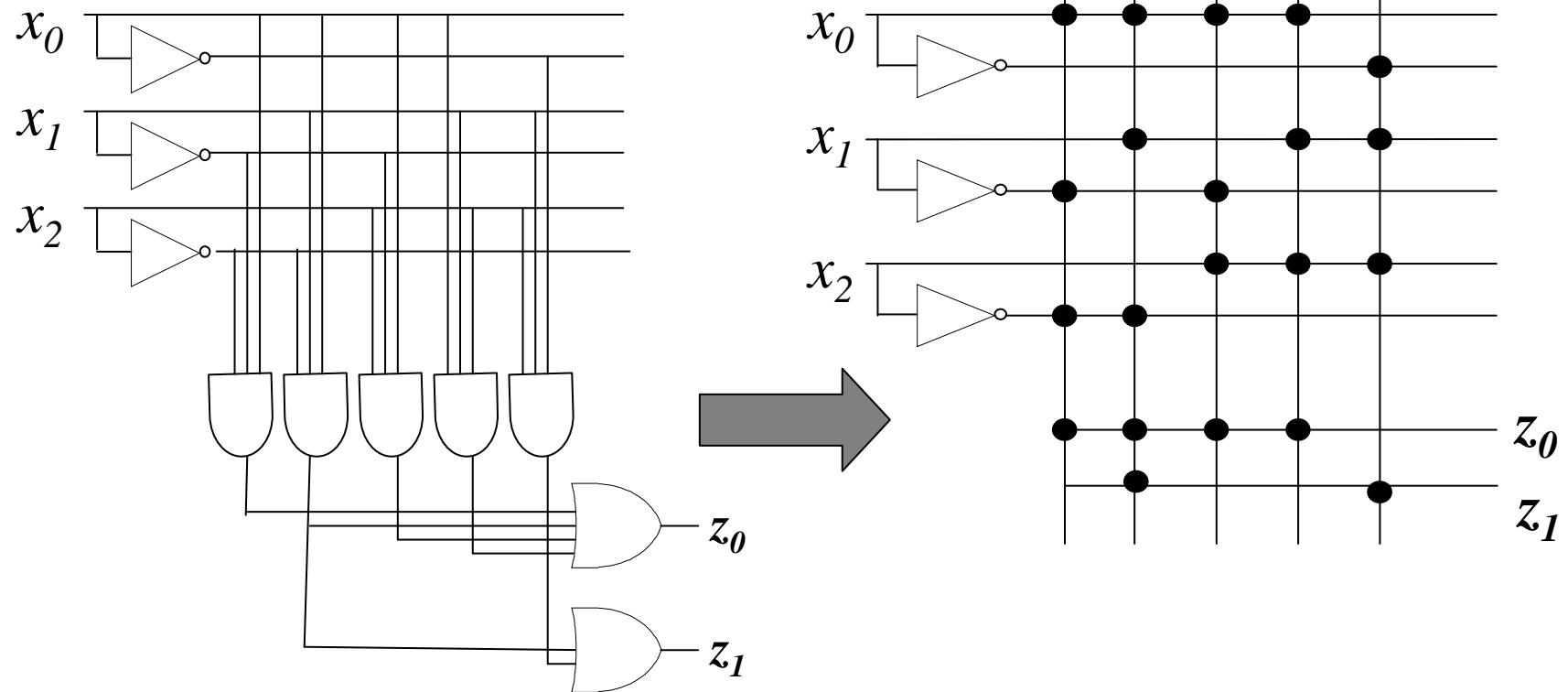
## Un altro tipo di rappresentazione per le PLA




# SINTESI DI RETI LOGICHE COMBINATORIE

- Finora abbiamo parlato di come specificare il comportamento di una rete combinatoria, senza preoccuparci di “come è fatta”
- A questo livello, “come è fatta” una rete logica significa “da quali porte logiche è fatta” e come queste sono collegate
- **Sintesi**: data una funzione logica, come progettare una rete combinatoria che la calcola?
- Vedremo come sintetizzare una rete:
  - utilizzando una combinazione di porte logiche
  - utilizzando PLA (Programmable Logic Array)
  - utilizzando una ROM (Read Only Memory)

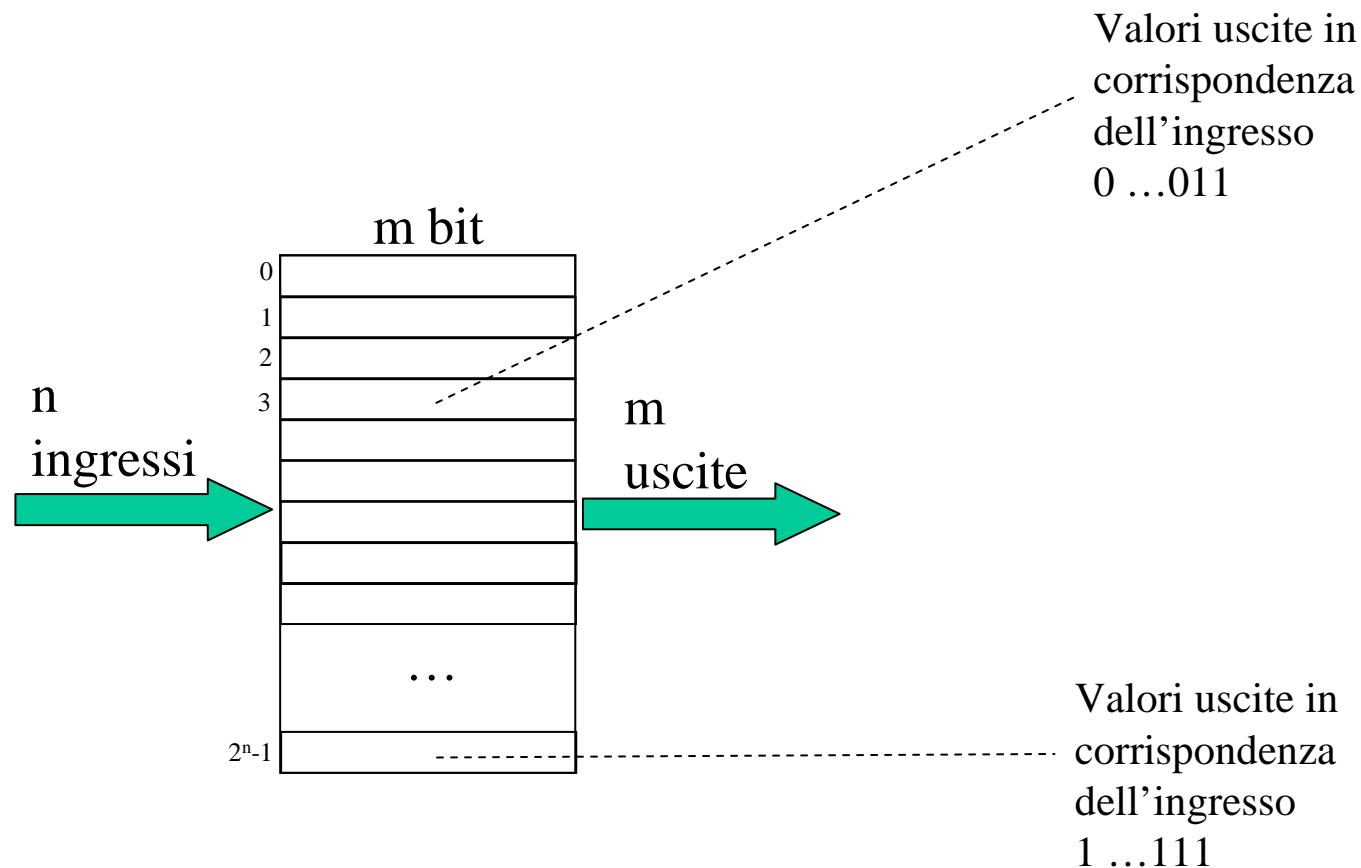
# ROM (Read Only Memory)

- Una ROM è un altro tipo di logica strutturata
- Ha un insieme di locazioni il cui contenuto è fisso
- I valori degli **ingressi** possono essere visti come **indirizzi**, mentre i valori delle **uscite**, in corrispondenza di certi valori degli ingressi, corrispondono al **contenuto di una locazione**
- Una ROM codifica  $m$  funzioni ad  $n$  ingressi:  $n$  linee di indirizzo con elementi ampi  $m$  bit ciascuno
- Rispetto alla PLA, è un dispositivo **completamente decodificato**



Dimensione = numero delle celle \* ampiezza (in bit) della cella =  
 $= 2^n * m$

## ROM e PLA

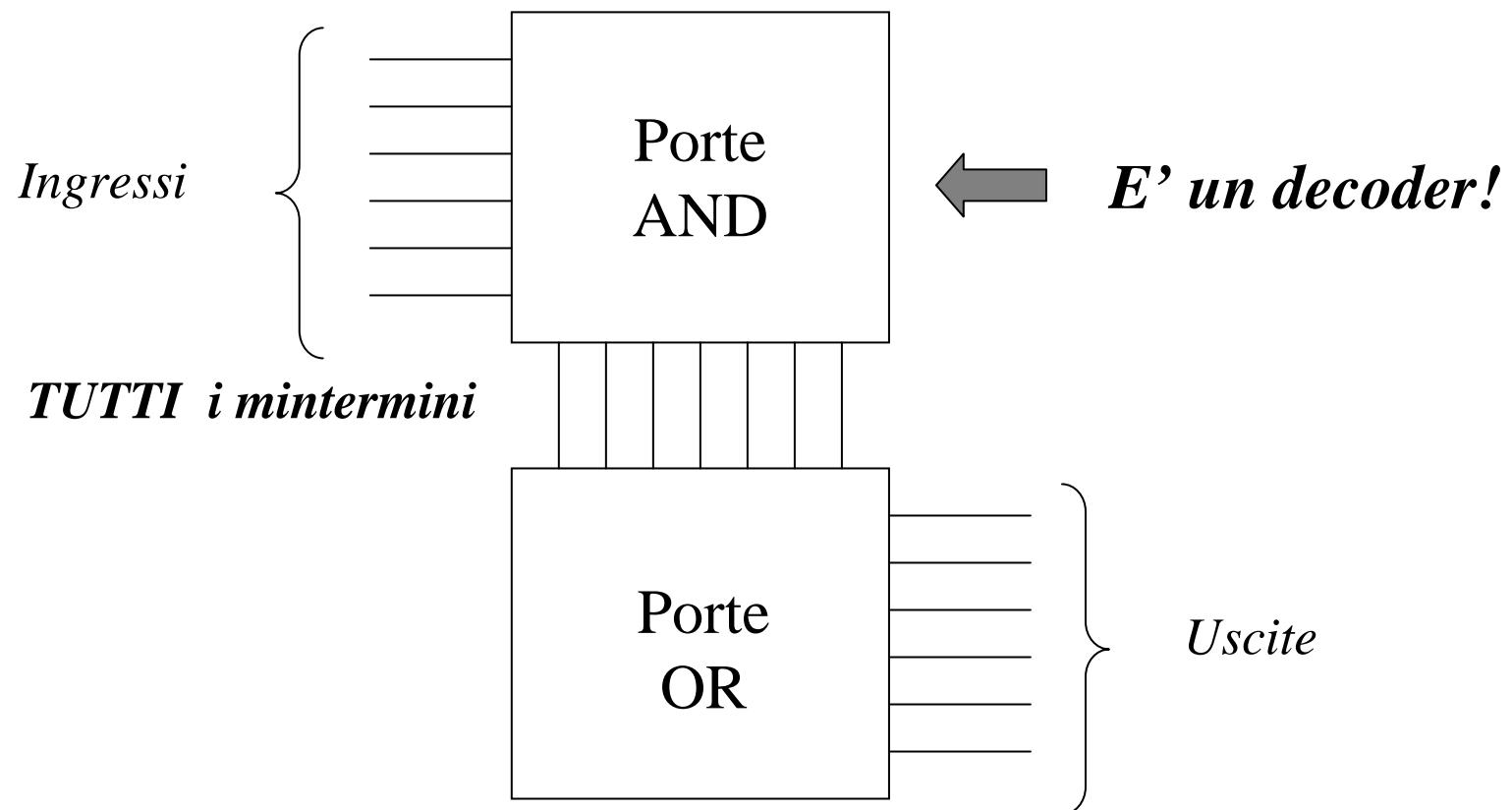


## Torniamo all'esempio precedente

$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z_1$	$z_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

$$z_0 = \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0 + x_2 x_1 x_0$$
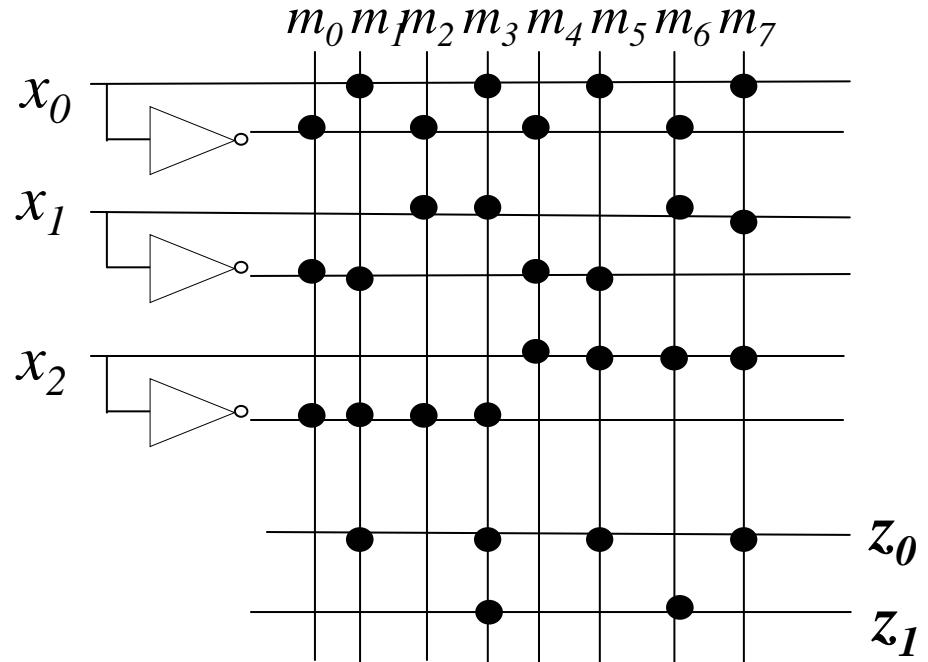
$$z_1 = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 x_1 \bar{x}_0$$



## PLA vs. ROM

### **Vantaggio PLA:** dimensioni contenute

- è sufficiente tenere conto dei soli elementi della tabella di verità che producono un valore vero per almeno un'uscita;
- i termini prodotto della PLA possono essere utilizzati in più uscite
- invece, la ROM è completamente codificata  
(m bit per ognuna delle  $2^n$  righe)

➡ Numero di elementi ROM esponenziale rispetto a n  
Numero di elementi PLA cresce molto più lentamente

### **Vantaggio ROM:** maggior facilità di cambiamento

- dati n e m, le dimensioni della ROM non cambiano al variare della funzione logica: se funzione logica cambia, basta modificare il contenuto della ROM

# **RETI LOGICHE COMBINATORIE DI USO COMUNE**


- Codificatori
- Decodificatori
- Multiplexer
- Demultiplexer

# Codificatori

- Codificatore  $n$ -a- $m$ : rete combinatoria con  $n$  linee di ingresso ed  $m$  linee di uscita (con  $m = \lceil \log_2(n) \rceil$ )
- **Combinazioni ammesse**: quelle che contengono ***un solo uno*** ed ***n-1 zeri*** ( $n$  combinazioni in tutto)
- L'**uscita** del codificatore è la **codifica binaria dell'indice  $i$**  dell'unica linea di ingresso attiva

$$i = z_{m-1}2^{m-1} + z_{m-2}2^{m-2} + \dots + z_12^1 + z_02^0$$

## Esempio: codificatori 8-a-3

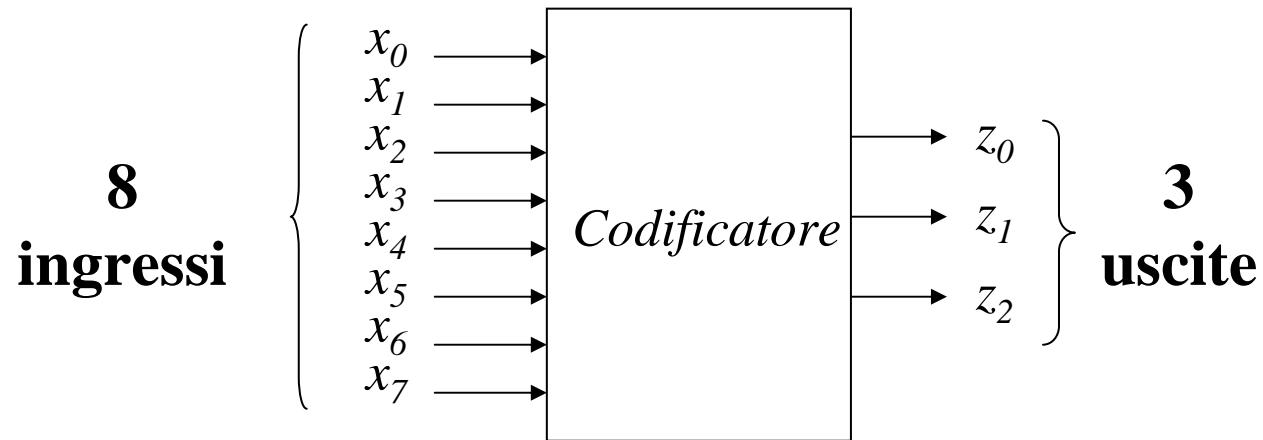

- Supponiamo che in ingresso sia attiva la linea 4
- Poiché  $4_{10} = 100$
- Le 3 uscite saranno  $z_0 = 0$ ,  $z_1 = 0$  e  $z_2 = 1$

## Codificatori: tabella di transizione

- Supponiamo  $n=4, m=2$

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z_1$	$z_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

$$z_0 = \overline{x_3} \overline{x_2} x_1 \overline{x_0} + x_3 \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0}$$

$$z_1 = \overline{x_3} x_2 \overline{x_1} \overline{x_0} + x_3 \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0}$$

- in questo caso ogni configurazione “non ammessa” produce in entrambe le uscite il valore nullo

## Codificatori: tabella di transizione

- Supponiamo  $n=4, m=2$

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z_1$	$z_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1


$$z_0 = \overline{x_3} \overline{x_2} x_1 \overline{x_0} + x_3 \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0}$$

$$z_1 = \overline{x_3} x_2 \overline{x_1} \overline{x_0} + x_3 \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0}$$

- in questo caso ogni configurazione “non ammessa” produce in entrambe le uscite il valore nullo
- potremmo però notare che se  $x_i$  è attivo, tutti gli altri sono nulli

$$\rightarrow z_0 = x_1 + x_3 \quad z_1 = x_2 + x_3$$

## Realizzazione circuitale

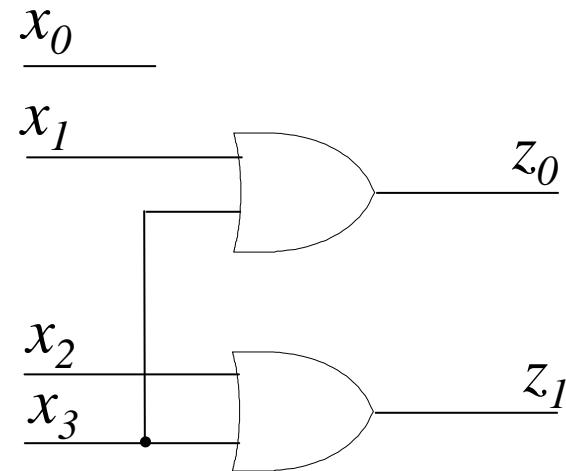

- In questo caso, le configurazioni non ammesse portano ad uscite indefinite (p.es.  $x_1=1$  porta a  $z_0=1$  in ogni caso)
- Per introdurre un criterio, si può considerare un ordine di priorità tra gli ingressi. Per esempio  $x_3 > x_2 > x_1 > x_0$ :
  - se  $x_3=1$  l'uscita è 11 a prescindere dagli altri ingressi
  - se  $x_2=1$  (e  $x_3=0$ ) l'uscita è 10 in ogni caso
  - ecc. ecc.

## Codificatori: tabella di transizione

- Supponiamo  $n=4, m=2$

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z_1$	$z_0$
0	0	0	0	0	0
$x$	$x$	$x$	1	0	0
$x$	$x$	①	②	0	1
$x$	1	0	0	1	0
①	②	0	③	1	1

$$z_0 = x_1 \overline{x_0} + x_3 \overline{x_2} \overline{x_0}$$

NB:  $x_0 > x_1 > x_2 > x_3$

## Codificatori: tabella di transizione

- Supponiamo  $n=4, m=2$

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z_1$	$z_0$
0	0	0	0	0	0
$x$	$x$	$x$	1	0	0
$x$	$x$	1	0	0	1
$x$	1	0 0		1	0
1	0	0	0	1	1


$$z_0 = x_1 \overline{x_0} + x_3 \overline{x_2} \overline{x_0}$$

$$\begin{aligned} z_1 &= \overline{x_1} \overline{x_0} (x_2 + x_3) = \\ &\quad \overline{x_1} \overline{x_0} x_2 + \overline{x_1} \overline{x_0} x_3 \end{aligned}$$

NB:  $x_0 > x_1 > x_2 > x_3$
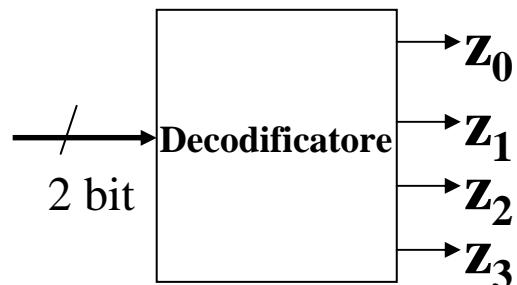
# Decodificatori


- Ingresso di  $n$  bit e  $2^n$  uscite
- Per ciascuna combinazione degli ingressi, una sola uscita assume il valore 1 mentre le altre assumono valore 0



**Se il valore dell'ingresso è  $i$   
allora l'uscita  $\mathbf{z}_i$  sarà vera e  
tutte le altre false**

$x_1$	$x_0$	$\mathbf{z}_3$	$\mathbf{z}_2$	$\mathbf{z}_1$	$\mathbf{z}_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

## Esempio: Decodificatore 2-a-4

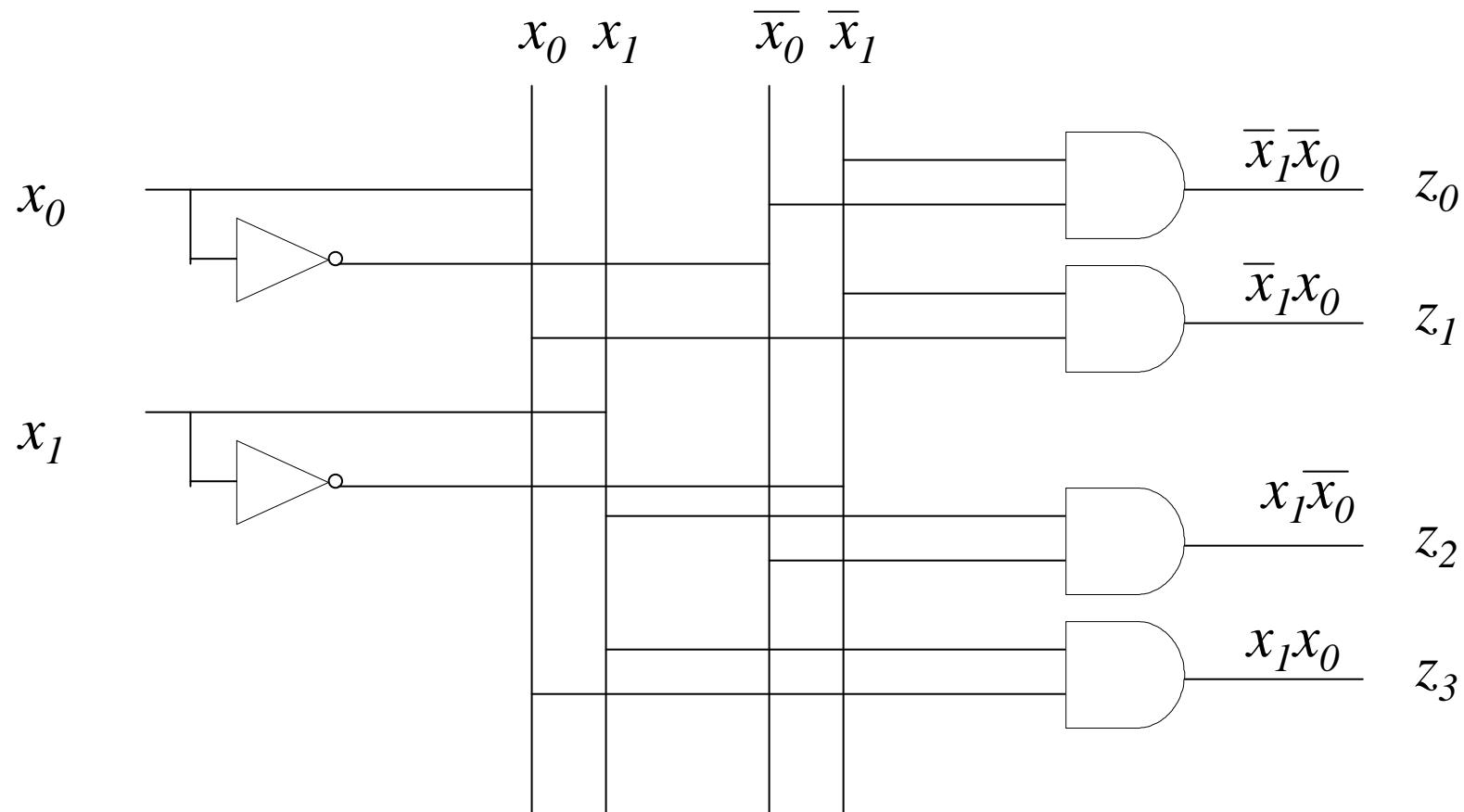


## Decodificatori e forma canonica somma di prodotti

- In pratica, un decodificatore fornisce alle sue uscite i mintermini degli ingressi

$$z_0 = m_0 \quad z_1 = m_1 \quad z_2 = m_2 \quad z_3 = m_3 \dots$$


- Quindi, una qualsiasi **forma canonica somma di prodotti** può essere realizzata utilizzando un **decodificatore** e una **porta OR**

## Esempio: funzione di maggioranza

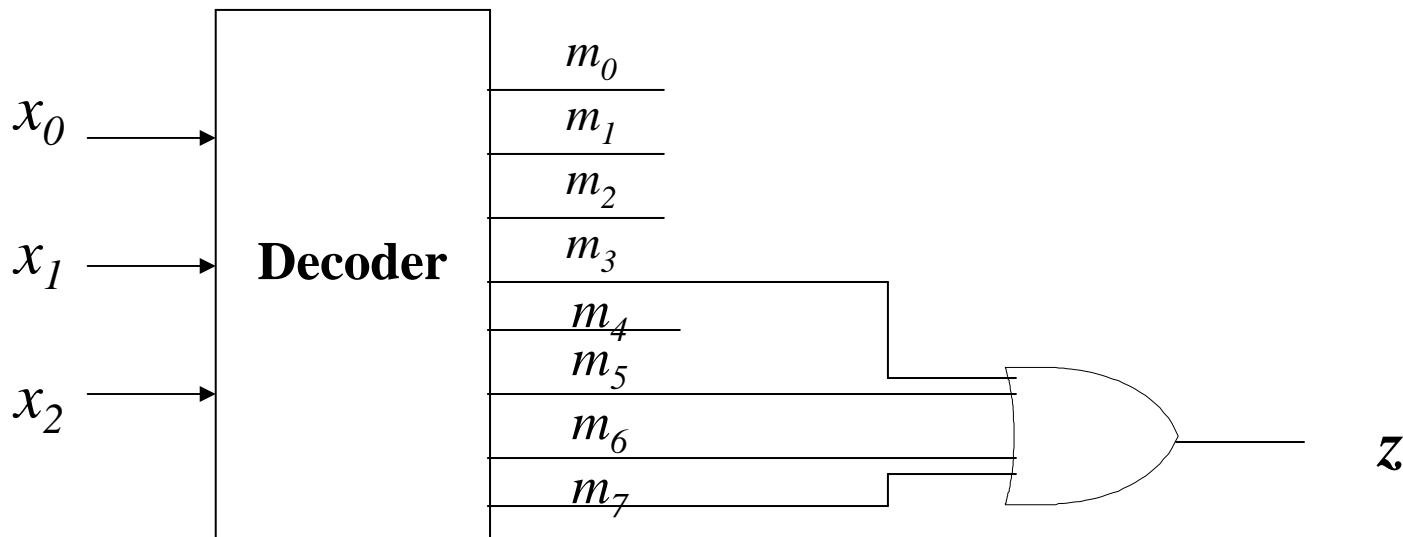

$$z = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0 + x_2 x_1 \bar{x}_0 + x_2 x_1 x_0$$
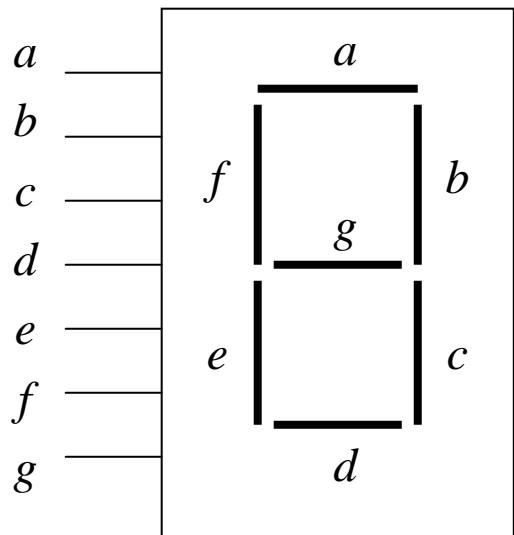
## Esempio: controllo di un display a 7 segmenti




*Display a 7  
segmenti*

- *Ogni segmento è alimentato in modo indipendente dagli altri*
- *Una cifra fra 0 e 9 può essere formata alimentando una parte dei segmenti*
- *La rete combinatoria che comanda il display ha:*

*Tanti ingressi quanti sono i bit del codice (4 nel ns. caso)*

*7 uscite (che corrispondono ai segmenti)*


# Tavola di verità

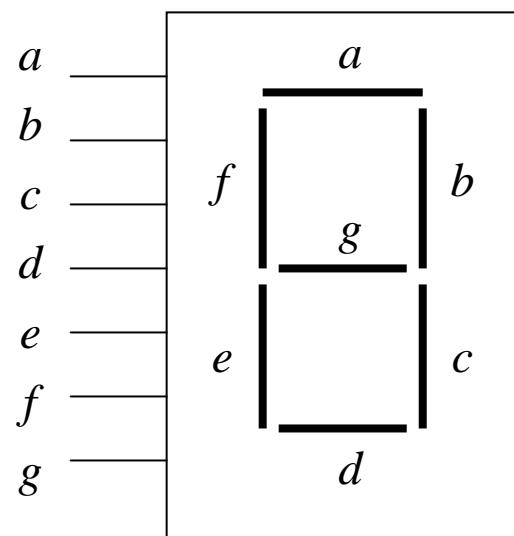

*Display a 7  
segmenti*



$x_3x_2x_1x_0$	$a$	$b$	$c$	$d$	$e$	$f$	$g$
0000	1	1	1	1	1	1	0
0001	0	1	1	0	0	0	0
0010	1	1	0	1	1	0	1
0011	1	1	1	1	0	0	1
0100	0	1	1	0	0	1	1
0101	1	0	1	1	0	1	1
0110	1	0	1	1	1	1	1
0111	1	1	1	0	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1
1001	1	1	1	1	0	1	1

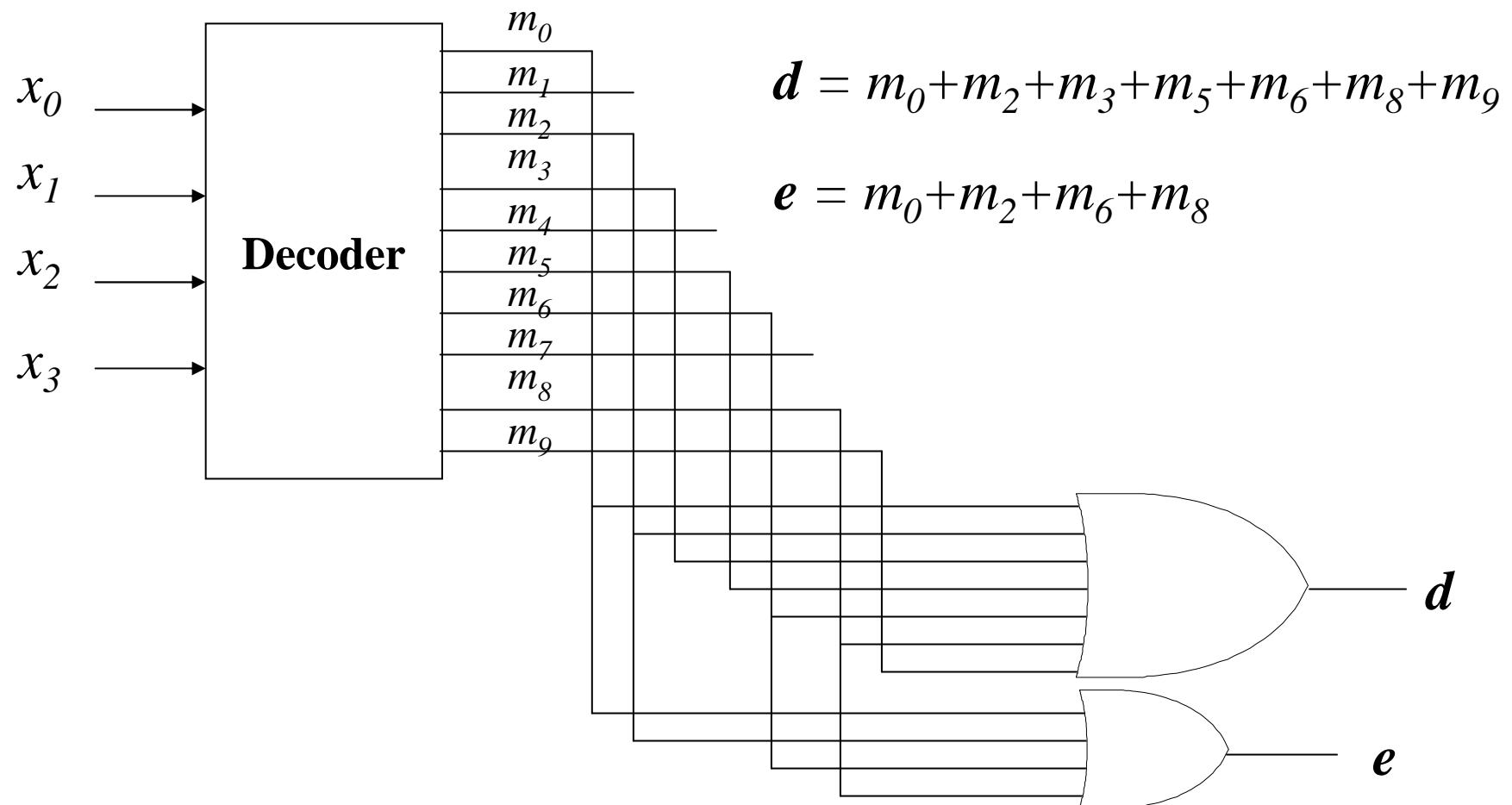Realizzazione per i segmenti  $d$  ed  $e$



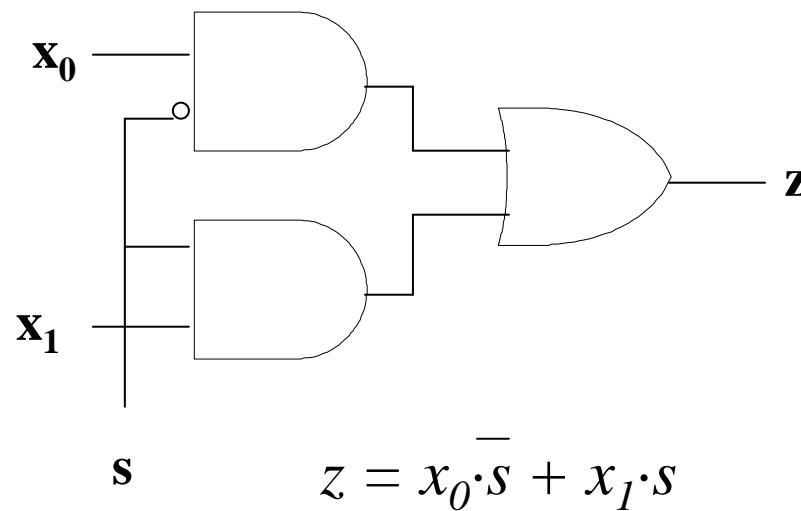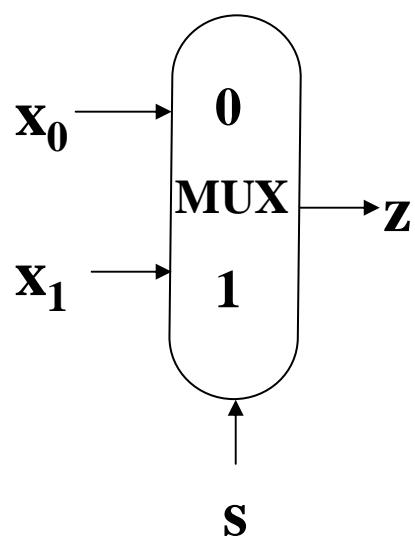
# Multiplexer

- Detto anche *selettore*: la sua uscita è uguale a uno degli ingressi, scelto mediante un segnale di controllo (S)



*Esempio: Multiplexer a 2 vie*


# Esempio: multiplexer a 4 vie

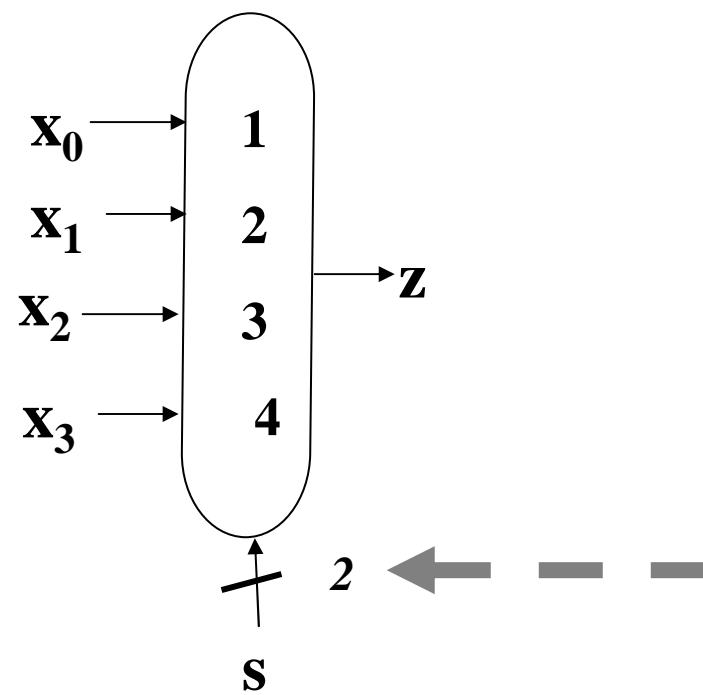

# Esempio: multiplexer a 4 vie


- 4 ingressi di dato:  $x_0, x_1, x_2, x_3$
- 2 ingressi di selezione,  $s_0$  e  $s_1$ , t.c.  $00 \rightarrow x_0, 01 \rightarrow x_1, 10 \rightarrow x_2, 11 \rightarrow x_3$

$s_1$	$s_0$	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z$
0	0	x	x	x	0	0
0	0	x	x	x	1	1
0	1	x	x	0	x	0
0	1	x	x	1	x	1
1	0	x	0	x	x	0
1	0	x	1	x	x	1
1	1	0	x	x	x	0
1	1	1	x	x	x	1

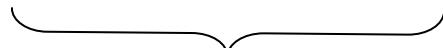


*Ingressi di selezione*      *Ingressi di dato*      *uscita*


# Realizzazione circuitale

 

## Applicazioni del Multiplexer

- Il multiplexer viene in genere usato per la **selezione di una linea di input** (con  $n$  linee di dato sono necessarie  $\lceil \log(n) \rceil$  linee di selezione)
- Un'altra applicazione è come **convertitore di dati da parallelo a seriale**: avendo in input 8 bit di dati e avendo linee di controllo a 3 bit, queste ultime sono in grado di serializzare in output gli 8 bit instradandoli uno alla volta (000, 001, ..., 111)
- Un altro uso nelle reti combinatorie è la selezione di una uscita tra quelle corrispondenti a più funzioni (vedi lucido successivo)

un esempio: calcola o l'AND o l' OR

 


If **operazione**==0,  
 $C=A+B$   
else  $C=A*B$

<i>operazione</i>	A	B	C
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1
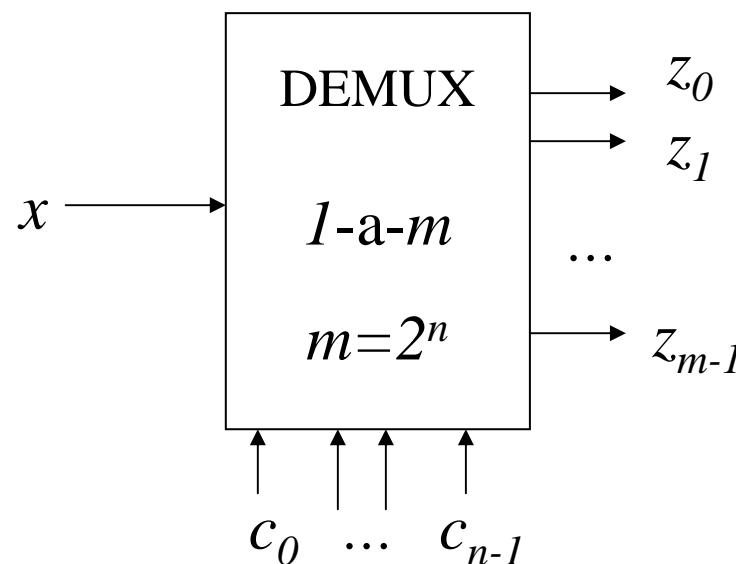
# Demultiplexer

- Si potrebbe chiamare *distributore*
- Il suo compito è quello di instradare un singolo input in una delle  $2^n$  linee di output a seconda del valore delle  $n$  linee di controllo.




## Esempio: demultiplexer 1-a-4

$c_1$	$c_0$	$x$	$z_0$	$z_1$	$z_2$	$z_3$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1

{ *Ingressi di controllo* }    { *Ingressi di dato* }    { *uscita* }

$z_0 = \overline{c}_1 \overline{c}_0 x$      $z_1 = \overline{c}_1 c_0 x$      $z_2 = c_1 \overline{c}_0 x$      $z_3 = c_1 c_0 x$
 
# TEMPO DI PROPAGAZIONE DI RETI LOGICHE COMBINATORIE



Dal momento in cui l'ingresso è valido al momento in cui l'uscita è valida trascorre un certo intervallo temporale:

