

Calcolatori Elettronici A


a.a. 2008/2009

CPU a singolo ciclo

Massimiliano Giacomini

Schema del processore (e memoria)

 Durante l'esecuzione di un programma applicativo Pa, i circuiti interpretano le istruzioni del programma in linguaggio macchina costituito dal $\langle \text{Pa (tradotto)} \circ \text{i servizi OS} \rangle$



Nella progettazione della CPU, faremo riferimento alle seguenti istruzioni:

- Istruzioni aritmetiche: add, sub, and, or, slt

add rd, rs, rt // $rd \leftarrow rs + rt$

slt rd, rs, rt // $rd = 1$ se $rs < rt$, 0 altrimenti

- Istruzioni di accesso a memoria:

lw rt, offset(rs) // $rt \leftarrow M[rs+offset]$

sw rt, offset(rs) // $M[rs+offset] \leftarrow rt$

- Istruzioni di salto condizionato:

beq rs, rt, offset // se $rs=rt$ salta a offset *istruzioni* rispetto a PC
(aggiornato a istruzione corrente + 4 bytes!)
in bytes: $PC + (offset \parallel 00)$

- Salto incondizionato:


j offset // salta all'indirizzo *in istruzioni* ottenuto da:

4 bit di PC $\parallel$ offset [30 bit]


indirizzo in byte è la concatenazione di

4 bit di PC $\parallel$ offset $\parallel$ 00 [32 bit]


Codifica delle istruzioni viste:

 

Aritmetiche:
Tipo-R

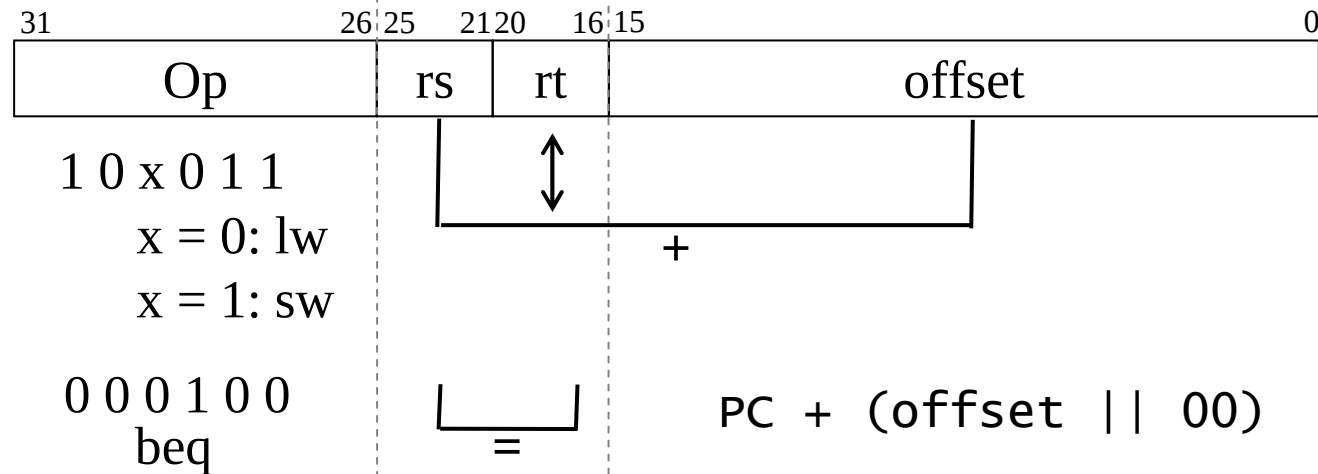

lw, sw, beq:
Tipo-I

 

J: Tipo-J

PC || offset || 00


VEDREMO:

- SINGOLO CICLO
- MULTICICLO
 - A STATO ESPLICITO (FSM)
 - A CONTROLLO MICROPROGRAMMATO

IN TUTTI I CASI, PROGETTEREMO:


- DATAPATH
- UNITA' DI CONTROLLO

 Controllo di un processore a singolo ciclo: l'idea di base




Idea di base

- Ad ogni ciclo di clock, la memoria istruzioni fornisce l'istruzione corrente
- L'unità di controllo è una rete combinatoria che:
 - riceve in input l'istruzione corrente
 - produce in output segnali di controllo all'unità di elaborazione:
controllo multiplexer, read e write ad elementi di memoria, controllo ALU
- I segnali di controllo determinano, a seconda del tipo di istruzione:
 - il percorso sorgente-destinazione dei dati mediante:
indirizzi e numeri registri + segnali di controllo ai multiplexer
 - le operazioni aritmetiche e logiche effettivamente svolte mediante:
segnali di controllo alle ALU
 - se un elemento di memoria deve scrivere e/o leggere un dato mediante:
segnali di tipo read/write
- Avremo quindi la determinazione di un “percorso” del tipo:

 

- dove:
- sorgente e destinazione possono coincidere
 - valore sorgente disponibile “nel corso” del ciclo, destinazione scritta alla fine


ES: operazione di tipo “add r1, r2, r3”

 

- valori dei registri disponibili (poco dopo – T_{prop} – l’inizio del periodo)
 - + si “crea” percorso sorgente-destinazione (con i comandi relativi)
- valori all’ingresso della destinazione (registri) stabili entro la fine del ciclo
- questi valori sono scritti nel fronte successivo – disponibili prossimo ciclo


PROGETTAZIONE DATAPATH (CASO MIPS)

Consideriamo inizialmente solo la *add*

 

FETCH


Consideriamo inizialmente solo la *add*

 

READ
WRITE

EX


Un nuovo componente: il register file

 


Note:

- lettura asincrona, no segnale di read
- scrittura sincrona (edge-triggered), abilitata dal segnale RegWrite

Realizzazione

 


Porte di lettura

 

Porta di scrittura (clock, non indicato, va in AND)

Integrazione delle altre istruzioni

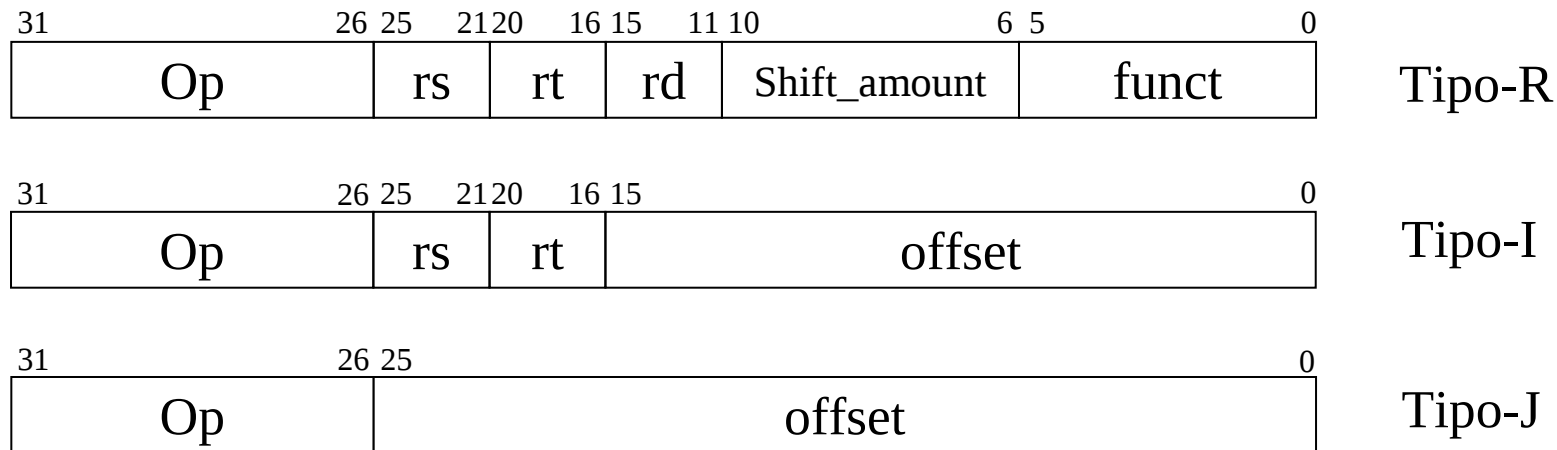- Aritmetiche e logiche } Tipo-R
- lw, sw } Tipo-I
- beq }
- j } Tipo-J



La progettazione è facilitata dal fatto che:

- Campo Op sempre in [31-26]
- i registri da leggere sono sempre in rs e rt
- il registro base [da sommare] per lw e sw è rs [primo ingresso della ALU]
- l'offset a 16 bit da sommare per beq, lw, sw è in [15-0]

Il registro su cui scrivere può essere rd (per operaz. di TIPO-R) o rt (per lw)

Le fasi (informalmente)

- Fetch (uguale per tutte le istruzioni)
- Lettura registri:
 - *Tipo-R, beq, sw*: *rs* e *rt*
 - *lw*: *rs*
- Uso della ALU:
 - *Tipo-R* (per eseguire l'operazione): *rs* e *rt*
 - accesso alla memoria (per calcolare l'indirizzo): *rs* e *offset*
 - *beq* (per confrontare i registri): *rs* e *rt*
- Uso della memoria
 - *lw*: in lettura (per prelevare *rt*)
 - *sw*: in scrittura (per memorizzare *rt*)
- Scrittura registri
 - *Tipo-R*: *rd*
 - *lw*: *rt*

Condivisione degli elementi funzionali

- Ogni elemento usato più di una volta nell'esecuzione di una istruzione duplicato:

- Memoria dati (lw, sw)

≠

Memoria programmi (fase di fetch di tutte le istruzioni)

- ALU (lw, sw, beq, aritmetiche)

≠

Sommatore PC + 4 (tutte le istruzioni)

≠


Sommatore PC+offset (beq)

- Per integrare i diversi elementi:

- ALU principale deve effettuare diverse operazioni a seconda dell'istruzione
- servono MUX per selezionare i dati su cui un elemento funzionale lavora (diversi da istruzione a istruzione)


Il controllo (combinatorio) della ALU

 - Unità di controllo è critica dal punto di vista delle performance
 $\Rightarrow$ più livelli di controllo:
 $\downarrow$ dimensioni, $\uparrow$ velocità




opcode	ALUOp	Operation	funct	ALU function	ALU control
lw	00	load word	XXXXXX	add	0010
sw	00	store word	XXXXXX	add	0010
beq	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
		subtract	100010	subtract	0110
		AND	100100	AND	0000
		OR	100101	OR	0001
		set-on-less-than	101010	set-on-less-than	0111

Integrazione della lw e sw

 

Datapath per Tipo-R, lw, sw, beq

 


PROGETTAZIONE UNITA' DI CONTROLLO (CASO MIPS)


- cominciamo nel datapath a “semplificare” il controllo per beq

Datapath con il controllo

(cfr. la parte relativa a branch)

 

Datapath con il controllo (include j)

 


Nota sui segnali di controllo:


- i segnali di controllo sono determinati in modo “combinatorio” soltanto sulla base del campo Opcode
- non è in generale possibile prevedere l’ordine di arrivo dei segnali di controllo: le operazioni non sono eseguite “in sequenza”, controllo combinatorio
(è necessario che T_{clock} sia sufficientemente lungo)

Prima di progettare l’unità di controllo, vediamo allora alcuni esempi di esecuzione delle istruzioni...


Esempio: istruzione di tipo-R

 


Esempio: istruzione di load

 

Esempio: istruzione beq

 


 Progetto e realizzazione dell'unità di controllo principale



E' una rete combinatoria:

 - sulla base di opcode (istruzione da eseguire)
deve selezionare i valori dei segnali di controllo



Può essere specificata da tabella di verità e implementata nei modi visti (porte logiche, PLA, ROM)

ISTRUZ	RegDst	Jump	Branch	Mem Read	MemtoReg	ALUOp	Mem Write	ALUSrc	Reg Write
Tipo-R	1	0	0	0	0	10	0	0	1
lw	0	0	0	1	1	00	0	1	1
sw	X	0	0	0	X	00	1	1	0
beq	X	0	1	0	X	01	0	0	0
j	X	1	X	0	X	XX	0	X	0

Opcode [6 bit]

