

Calcolatori Elettronici B

a.a. 2005/2006

RETI LOGICHE: RICHIAMI

Massimiliano Giacomini

Unità funzionali

- Unità funzionali: 
 - Elementi di tipo *combinatorio*:
 - valori di uscita dipendono solo da valori in ingresso
 - Es. Porte logiche, PLA
 - Elementi *di memoria*:
 - capaci di memorizzare un valore
 - Es. flip-flop, registri, memoria RAM

Elettronica digitale

- Realizzazione circuitale degli elementi sopraindicati
(es. Famiglie Logiche TTL, CMOS)
- Non ce ne occupiamo direttamente: assumiamo gli elementi come primari
- Determina parametri tecnologici quali tempi di propagazione, ecc.
che influenzano le prestazioni

DUE TIPI DI RETI

- **RETI COMBINATORIE**

- Contengono solamente elementi di tipo combinatorio

 Valori di uscita dipendono solo da valori di ingresso

- **RETI SEQUENZIALI**

- Contengono elementi di memoria

 Valori di uscita dipendono dalla storia del sistema (sequenza di tutti gli ingressi) – sintetizzata nel valore di stato

Specifica ed implementazione

Nella pratica progettazione e realizzazione sono attività separate
ma non indipendenti

Progettazione : risulta in un documento di specifica: il documento
descrive il sistema da realizzare in una opportuna notazione.

Implementazione (realizzazione): traduce il documento di specifica
in circuiti realizzati secondo una tecnologia *opportuna*.

RETI COMBINATORIE

Assumiamo n ingressi m uscite

Specifica

- Si possono specificare mediante due approcci alternativi:
 - **tabelle di verità**
(n ingressi $\Rightarrow 2^n$ righe, per ciascuna si specificano tutte le m uscite)

Es.

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


(OR esclusivo)

- **equazioni logiche** (algebra booleana)

Es. $A\bar{B} + \bar{A}B$


Realizzazione

- Mediante combinazione di porte logiche

 


- Mediante **PLA** (Programmable Logic Array)
 - Specifica come somma di prodotti
 - Dimensione: $\mathbf{n * P + P * m}$ [P=numero dei termini prodotto]
- Mediante **ROM** (Read Only Memory)
 - Dispositivi “completamente decodificati”
 - Forma: Altezza = 2^n e ampiezza = m
 - Numero di bit = $\mathbf{2^n * m}$

PLA

 

Dimensione = dimensione della matrice AND + matrice OR =
 $= n * P + P * m$

ROM

 

Dimensione = numero delle celle * ampiezza (in bit) della cella =
= $2^n * m$

PLA vs. ROM

Vantaggio PLA: dimensioni contenute

- è sufficiente tenere conto dei soli elementi della tabella di verità che producono un valore vero per almeno un'uscita;
- i termini prodotto della PLA possono essere utilizzati in più uscite
- invece, la ROM è completamente codificata (m bit per ognuna delle 2^n righe)



Numero di elementi ROM esponenziale rispetto a numero n di ingressi
Numero di elementi PLA in pratica cresce molto più lentamente



Vantaggio ROM: maggior facilità di cambiamento

- dati n e m , le dimensioni della ROM non cambiano al variare della funzione logica: se funzione logica cambia, basta modificare il contenuto della ROM


In generale, diamo per scontato di saper realizzare qualsiasi funzione logica!

Esempi di reti combinatorie

Multiplexer

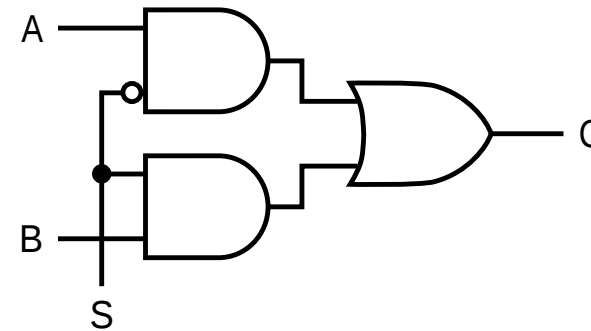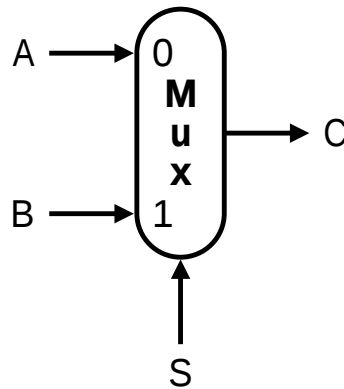


ALU

 


AND
OR
Somma
Sottrazione
Set on less than
NOR

<i>Op3</i>	<i>Op2</i>	<i>Op1</i>	<i>Op0</i>
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	1	1
1	1	0	0

Tempo di propagazione

 

 Dal momento in cui l'ingresso è disponibile al momento in cui è disponibile l'uscita trascorre un certo intervallo temporale:



RETI SEQUENZIALI


Elementi di memoria

- **Flip-flop di tipo D**



Sensibile ai fronti: l'ingresso è memorizzato sul fronte (di salita) del clock

 - Vincoli sull'ingresso: tempo di setup e tempo di hold
Ritardo sull'uscita: tempo di propagazione




- Tutti i tempi riferiti al fronte del clock

- In generale
 $T_{\text{hold}} < T_{\text{prop}}$


- **Registri:** capaci di memorizzare un insieme di bit
(si possono ottenere mediante *array* di Flip-flop di tipo D)

- **Register File:**

 

- Lettura: asincrona rispetto al clock, senza segnale di controllo *read*
- Scrittura: attiva sul fronte del clock e solo quando *write* è affermato
- Implementato con registri, multiplexer e decodificatore

 - **Memorie** (per memorizzare quantità maggiori di dati)




- Lettura asincrona risp. clock, scrittura attiva sul fronte del clock
- NB: forma semplificata (cfr. SRAM, DRAM, ecc.)

NB: il clock è presente ma non viene indicato per rendere le figure più chiare.

Temporizzazione

 - Sistemi sincroni: segnale di clock comune determina aggiornamento elementi di stato




- Dopo $T_{prop} + T_{combinatorio}$, ingresso a ST2 è stabile: anticipo di almeno T_{clock}

$$\Rightarrow T_{clock} \geq T_{prop} + T_{combinatorio} + T_{setup}$$



- Vincolo per rispetto di T_{hold} : ingresso ST2 permane per almeno T_{hold} dopo il fronte

$$\Rightarrow T_{prop} + T_{combinatorio} \geq T_{hold}$$

 [verificato automaticamente perché $T_{hold} < T_{prop}$]



  - Al fronte di clock, un elemento di stato memorizza il valore di ingresso
- Nel periodo di clock, un nuovo valore di ingresso viene propagato dalla parte combinatoria e sarà disponibile al successivo fronte




Un problema: lo sfasamento del clock

- Segnale di clock può percorrere cammini diversi per arrivare a elementi di stato

➡ T_{skew} = differenza tra istanti temporali in cui due elementi di stato ricevono il fronte di clock

➡ Vincoli su tempi di propagazione / tempo di hold

 
Caso 1: il clock è in anticipo di T_{skew} su ST2, che si aggiorna in anticipo:



➡ $T_{\text{clock}} \geq T_{\text{prop}} + T_{\text{combinatorio}} + T_{\text{setup}} + T_{\text{skew}}$

Caso 2: il clock è in anticipo di T_{skew} su ST1

 ➡ Può accadere che il nuovo dato si propaghi fino all'ingresso di ST2 prima che ST2 si sia aggiornato: ST2 perde un dato!




Ma il dato dovrebbe rimanere stabile almeno per il tempo T_{hold} dopo il fronte del clock!!!

➡ $T_{prop} + T_{combinatorio} - T_{skew} \geq T_{hold}$

NB: si vede che l'effetto in questo caso è sul tempo di hold (non sul periodo di clock!) che può diventare determinante; se $T_{skew} > T_{prop} + T_{combinatorio}$, non c'è niente da fare!

➡ Attenzione dei progettisti mediante attento instradamento segnale di clock

 ESTENDENDO QUESTE CONSIDERAZIONI AD UNA RETE COMPLESSA...



Occorre considerare il caso peggiore; in particolare il “**cammino critico**” vincola la lunghezza del periodo di clock e quindi limita la frequenza ottenibile!

$$\Rightarrow T_{\text{clock}} \geq T_{\text{prop}} + T_{\text{cammino critico}} + T_{\text{setup}} + T_{\text{skew}}$$

Nel caso peggiore!

Le prestazioni sono quindi influenzate da scelte progettuali a livelli diversi:

- A livello di “calcolatori”: organizzazione delle componenti, parallelismo, ecc.
[cfr. CPU singolo ciclo vs. multiciclo vs. pipeline]
- A livello di “reti logiche”: ridurre il numero di livelli di porte logiche
- A livello di elettronica digitale:
 attenzione al carico: evitare di pilotare grandi carichi con piccoli carichi
 famiglie logiche con prestazioni diverse
- A livello di tecnologie microelettroniche:
 riduzione tempi di setup, hold, propagazione, ecc.

... e i livelli non sono completamente indipendenti ...

Specifica: macchine a stati finiti (FSM)

Occorre definire:

- L'insieme degli ingressi (dominio I) e delle uscite (dominio U)
- L'insieme degli stati S
- Dinamica (come si passa da uno stato all'altro):

funzione $f: S \times I \rightarrow S$

- Come si generano le uscite


funzione η

$\eta: S \rightarrow U$

Modello di Moore


$\eta: S \times I \rightarrow U$

Modello di Mealy

 

[Modello di Moore]

Implementazione

 


NB: logica combinatoria realizzata con PLA o ROM

- Mealy vs. Moore: sono logicamente equivalenti, però:
 - FSM di Mealy richiede in genere meno stati
(cfr. stesso stato con uscite diverse)
 - FSM di Moore è in genere più veloce
(funzione di uscita più semplice)


Adottato:
MOD. MOORE

- Temporizzazione

 

Quadro riassuntivo

CALCOLATORI

 

Realizzazione: Elettronica digitale - Microelettronica